
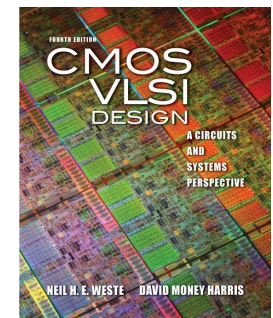


Microeletrônica

Aula #8 → Circuitos sequenciais dinâmicos

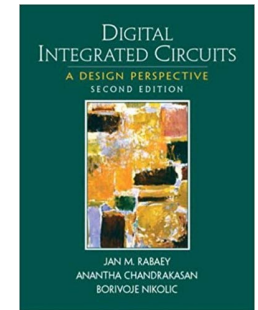
- Professor: Fernando Gehm Moraes
- Livro texto:
 - Digital Integrated Circuits a Design Perspective - Rabaey
 - C MOS VLSI Design - Weste




Revisão das lâminas: 09/maio/2025

Storage Mechanisms


Static (mux-based latch)

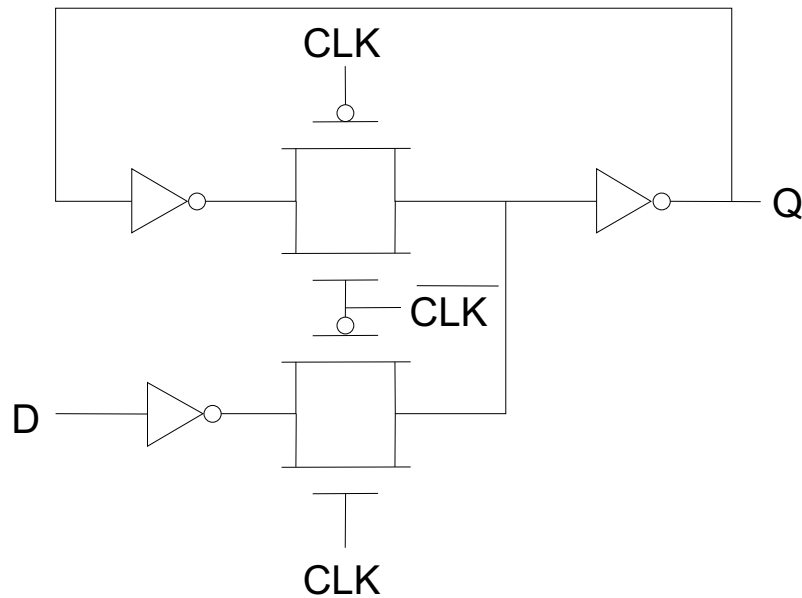

Dynamic (charge-based)


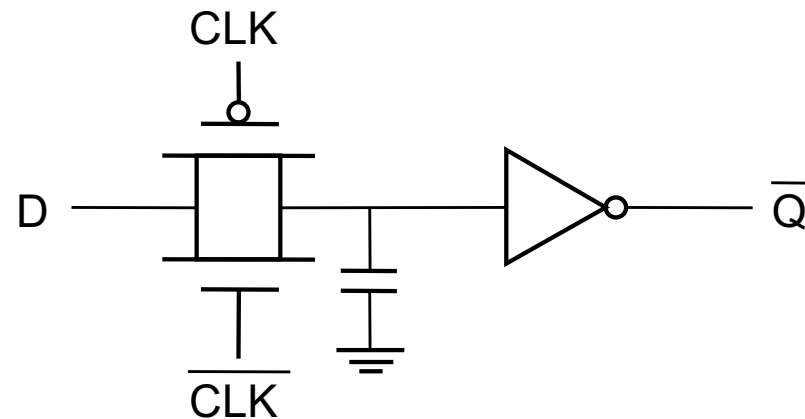


Flip Flop MS Dinâmico de 2 Fases

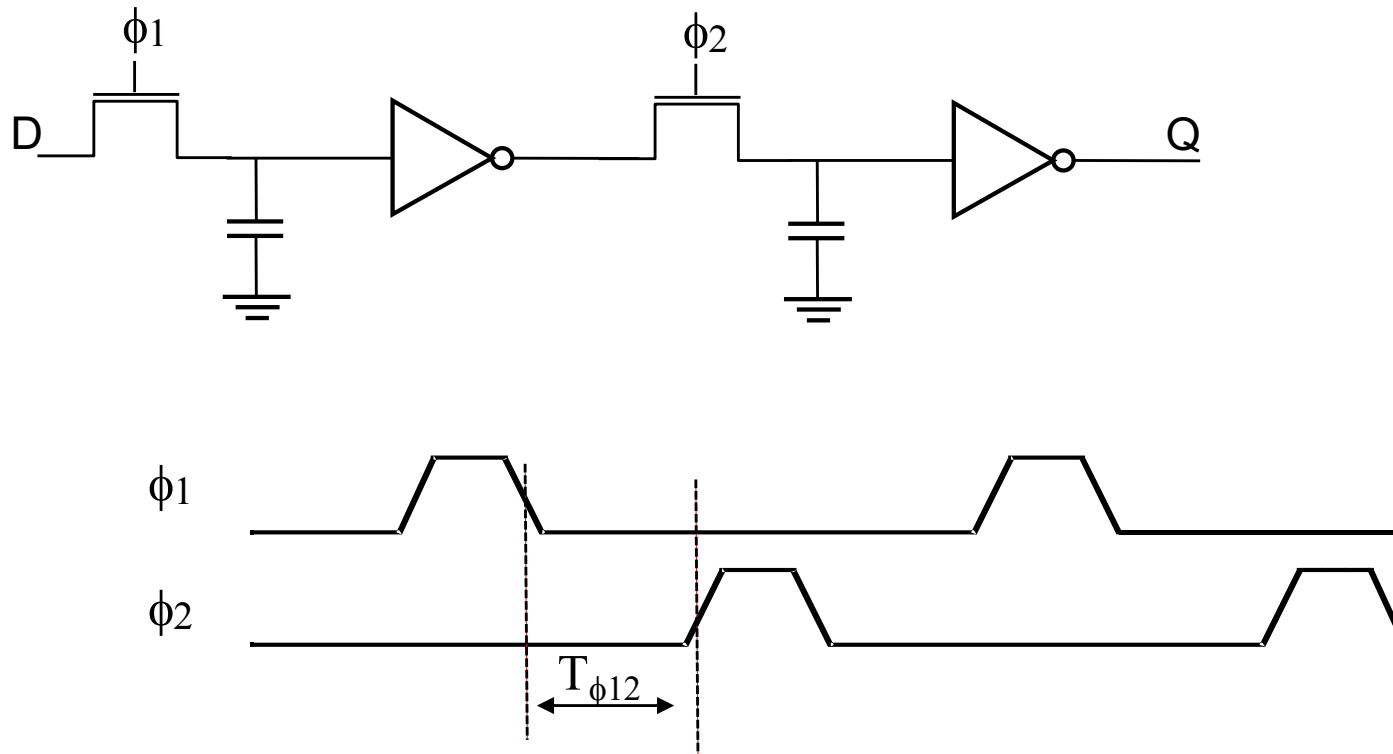

- Reduzida complexidade dos circuitos dinâmicos
- A implementação necessita somente 6 transistores
- Necessita relógios sem sobreposição
- $T_{\phi 12}$ pode ocasionar perda de desempenho

Simulação

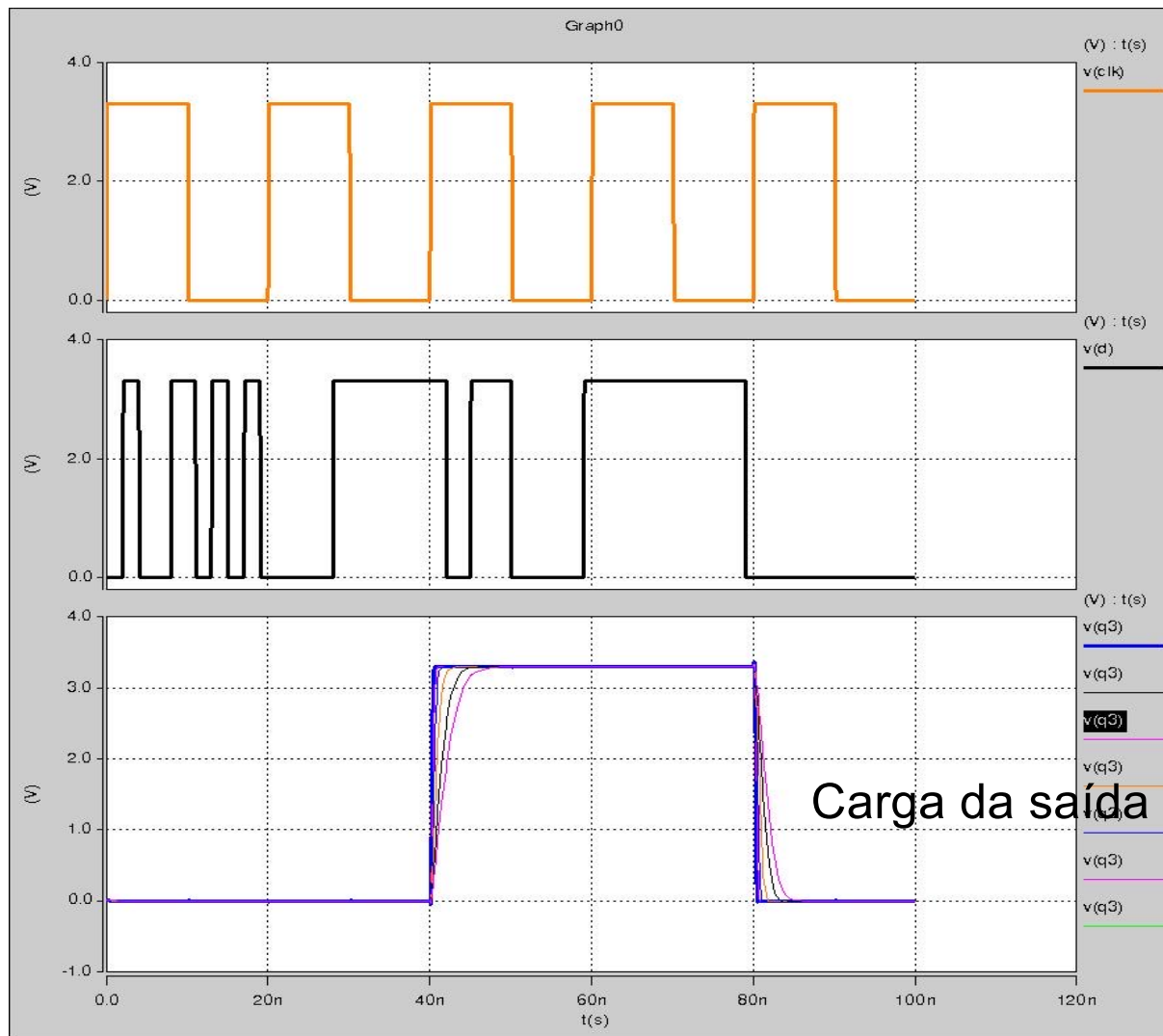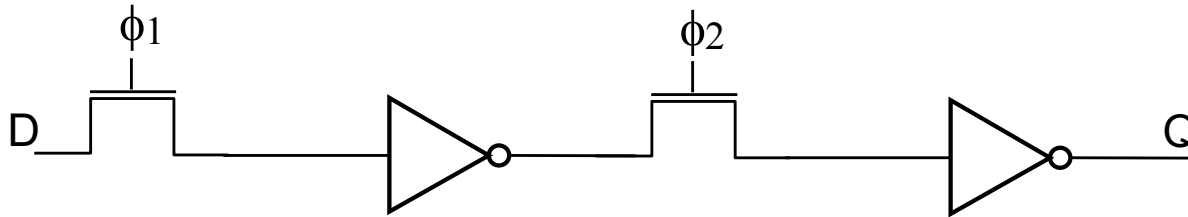

```
.subckt din d q ck vcc
X1 d  nck  ck A vcc tg
X2 A  B          vcc inv
X3 B  ck  nck C vcc tg
X4 C  q          vcc inv
X5 ck nck      vcc inv
.ends din
```

Carga da saída variando de 5 a 50fF

FF Mestre-Escravo: C²MOS

MS dinâmico insensível à sobreposição das fases de clock


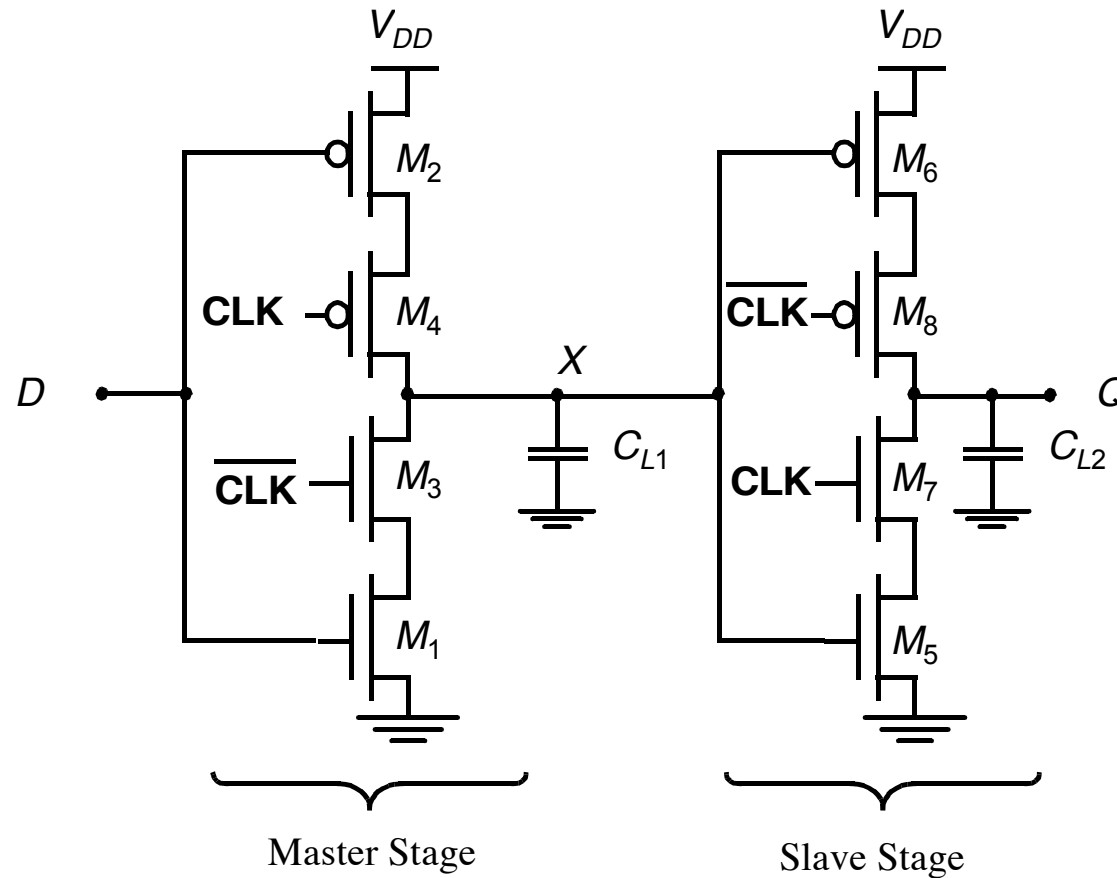


Figure 7.26 C²MOS master-slave positive edge-triggered register.

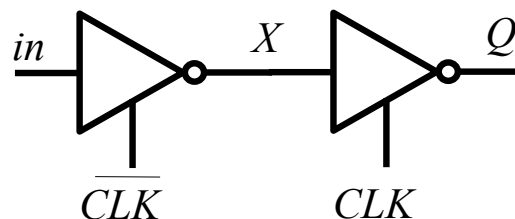

Insensitive to Clock-Overlap


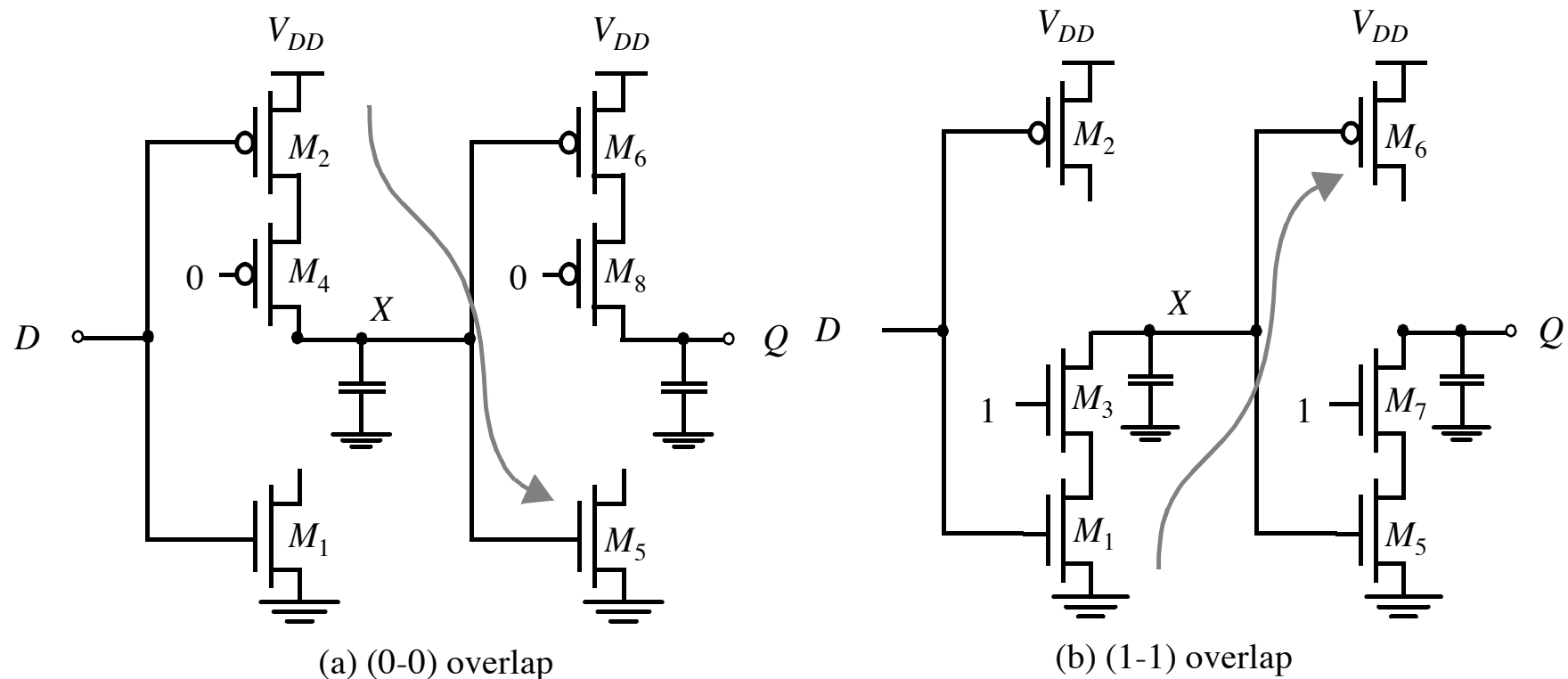



Figure 7.27 C²MOS D-FF during overlap periods. No feasible signal path can exist between In and D , as illustrated by the arrows.

Latch TSPC

TSPC → True Single-Phase Clocked

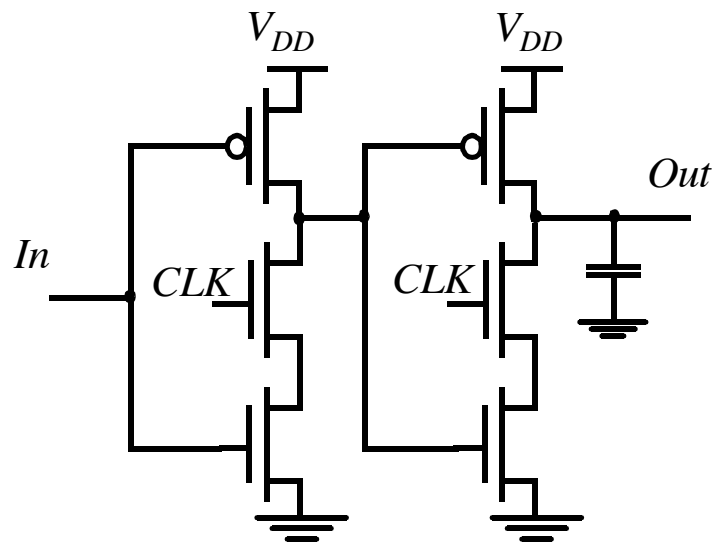

Positive Latch

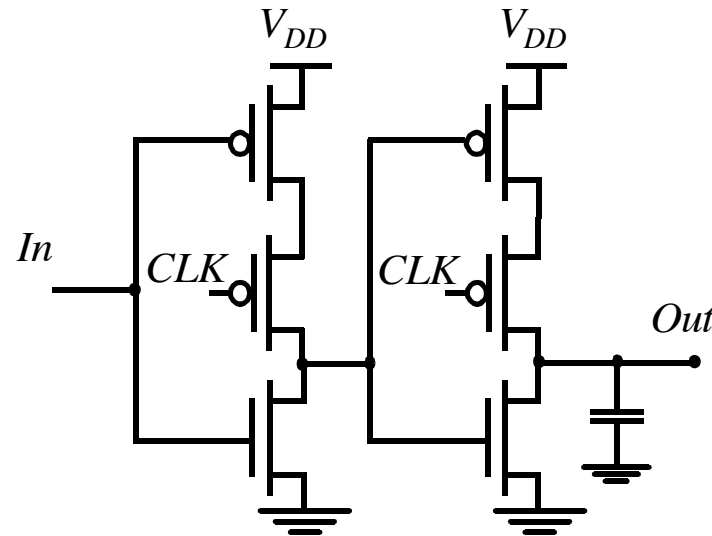

Negative Latch

Figure 7.30 True Single Phase Latches.


Positive latch

(transparent when CLK= 1)


Negative latch

(transparent when CLK= 0)


Mestre-escravo TSPC - subida

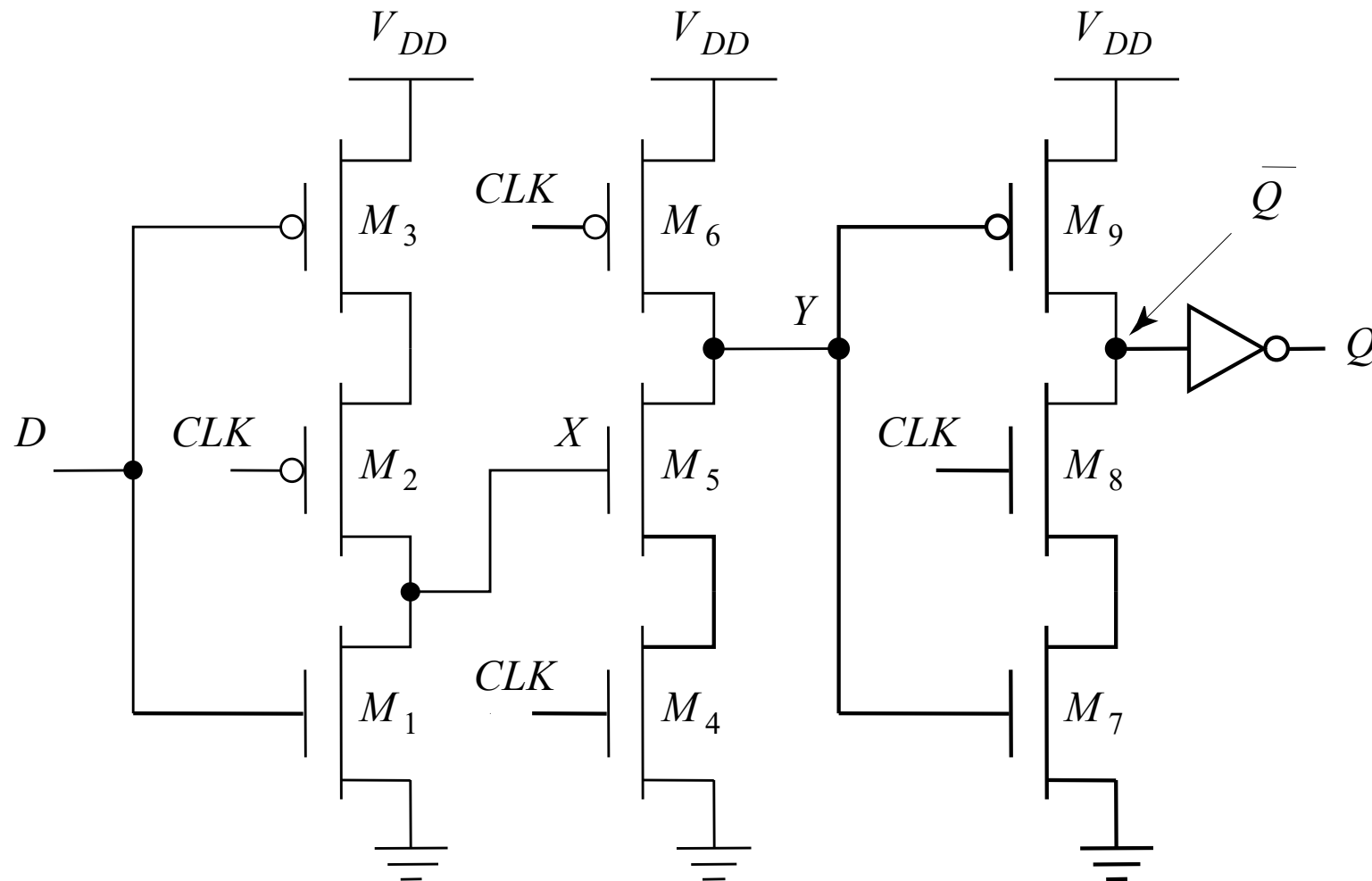

Mestre-escravo TSPC

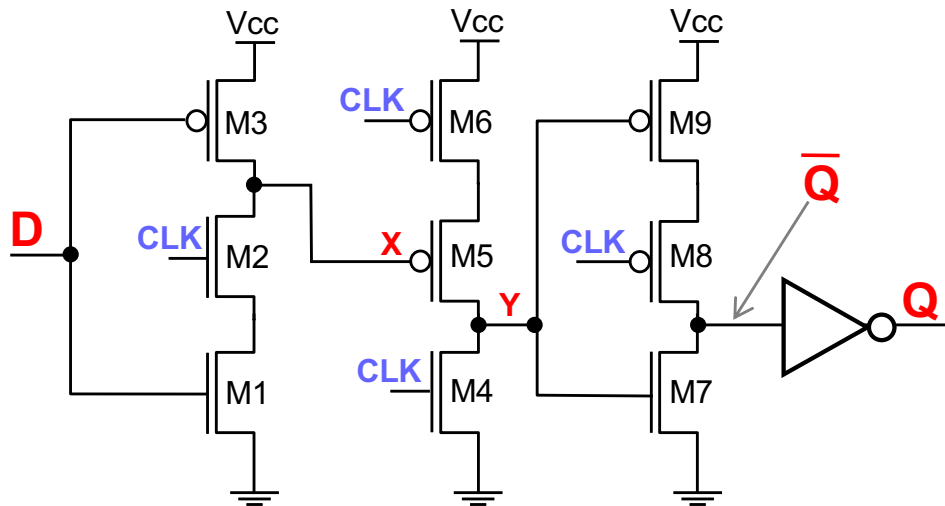



descida

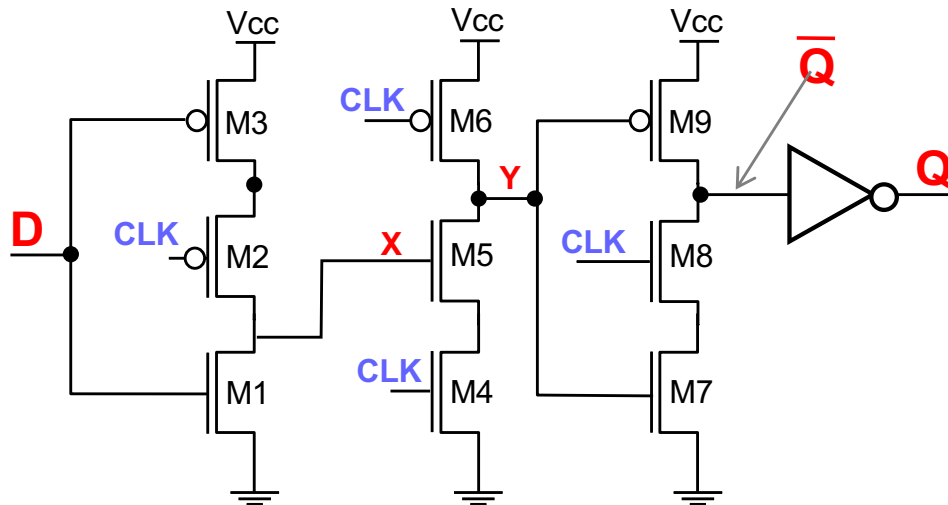


subida

Possui a vantagem de necessitar um único relógio

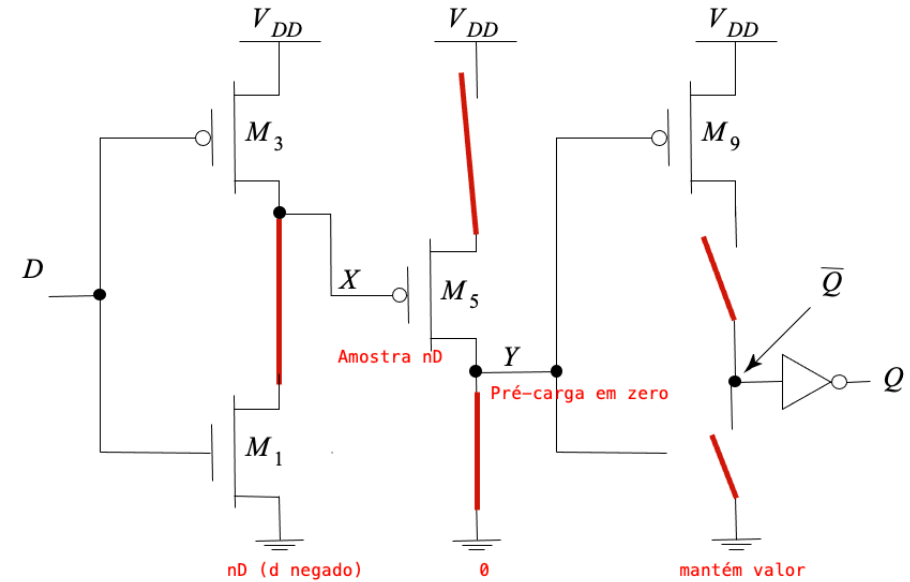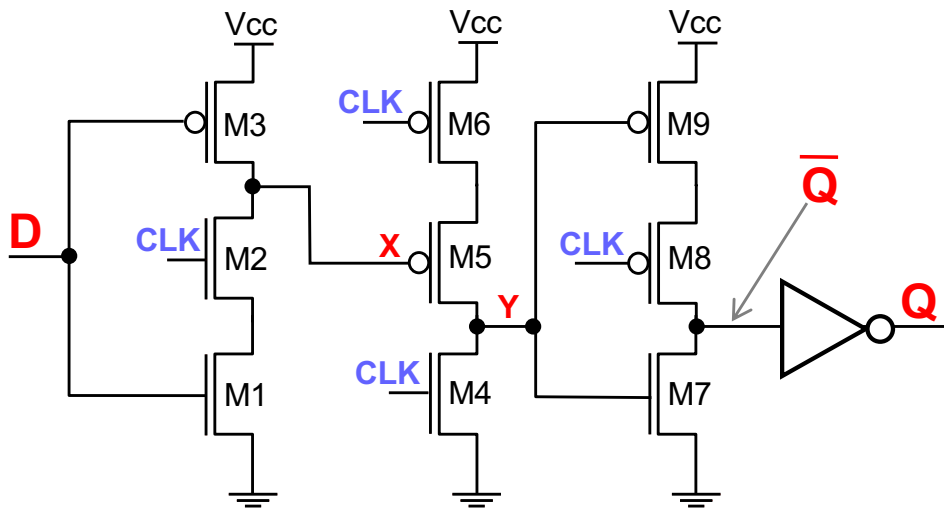CK=1: amostra em M5, pré-carga 0 em Y, mantém Q



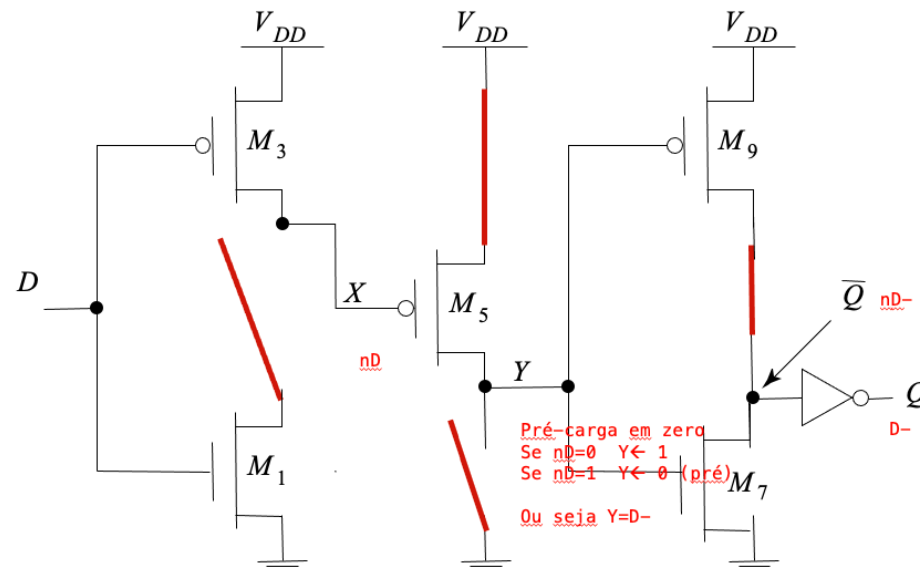CK= ↓: Y recebe D antes da borda, e transfere para saída



Exercício – analise o seguinte FF

❑ Fonte: <http://www.ece.ncsu.edu/asic/ece733/2008/docs/FlipFlops1up.pdf>


ECE 733 Class Notes

C STATE UNIVERSITY

Transmission Gate Master-Slave

PowerPC 603

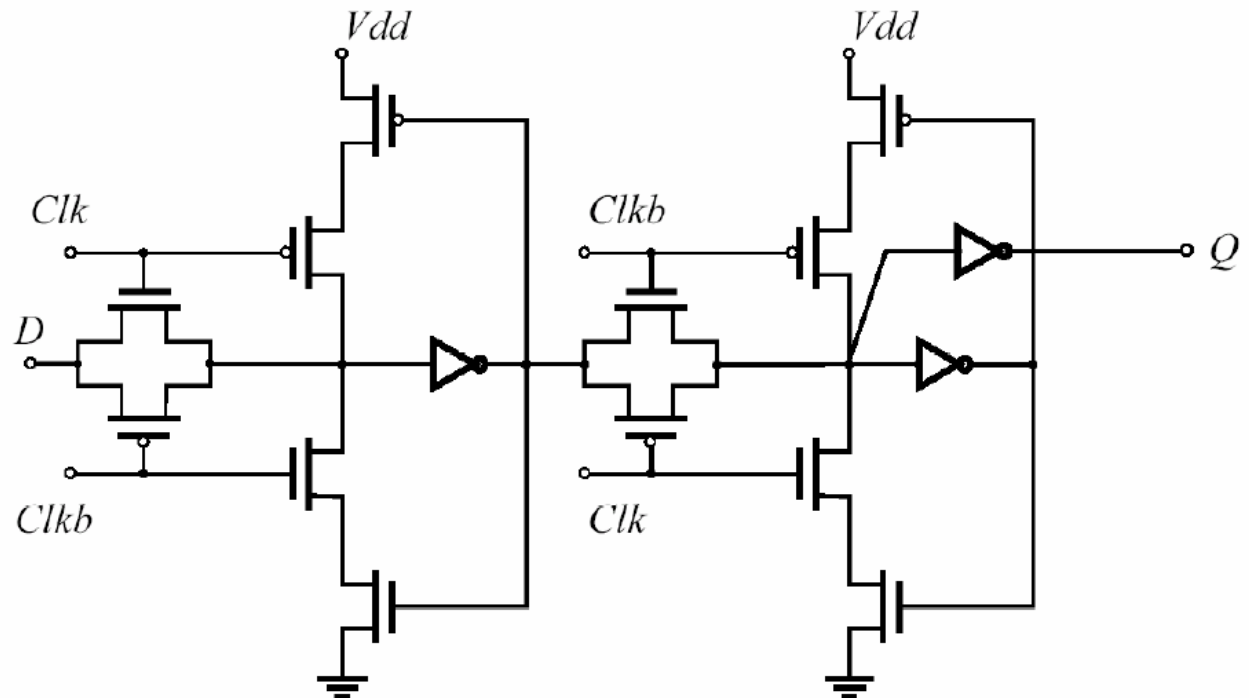- Clock Load
 - ♦ High
- Power
 - ♦ Low
 - ♦ low power feedback
- Positive setup




Pulse-Triggered Latches


An Alternative Approach

Ways to design an edge-triggered sequential cell:

Master-Slave
Latches

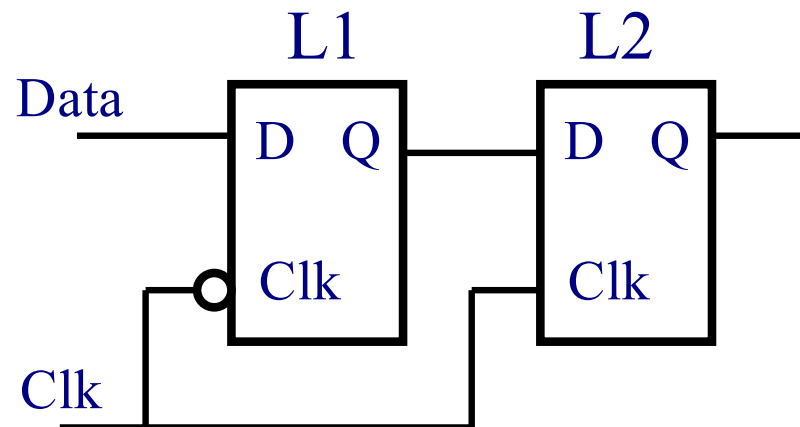


Pulse-Triggered
Latch

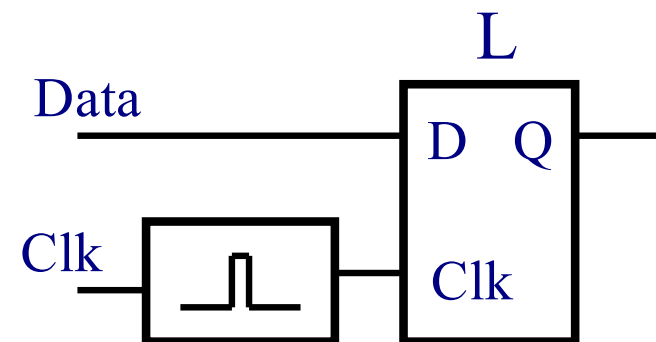


Circuito Gerador de Pulso

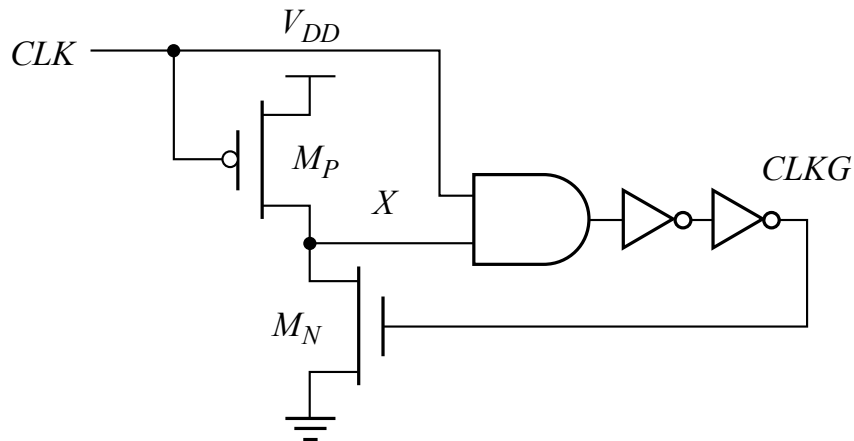
- A idéia é não usar MS, e sim latches, usando como gatilho pulsos muito rápidos



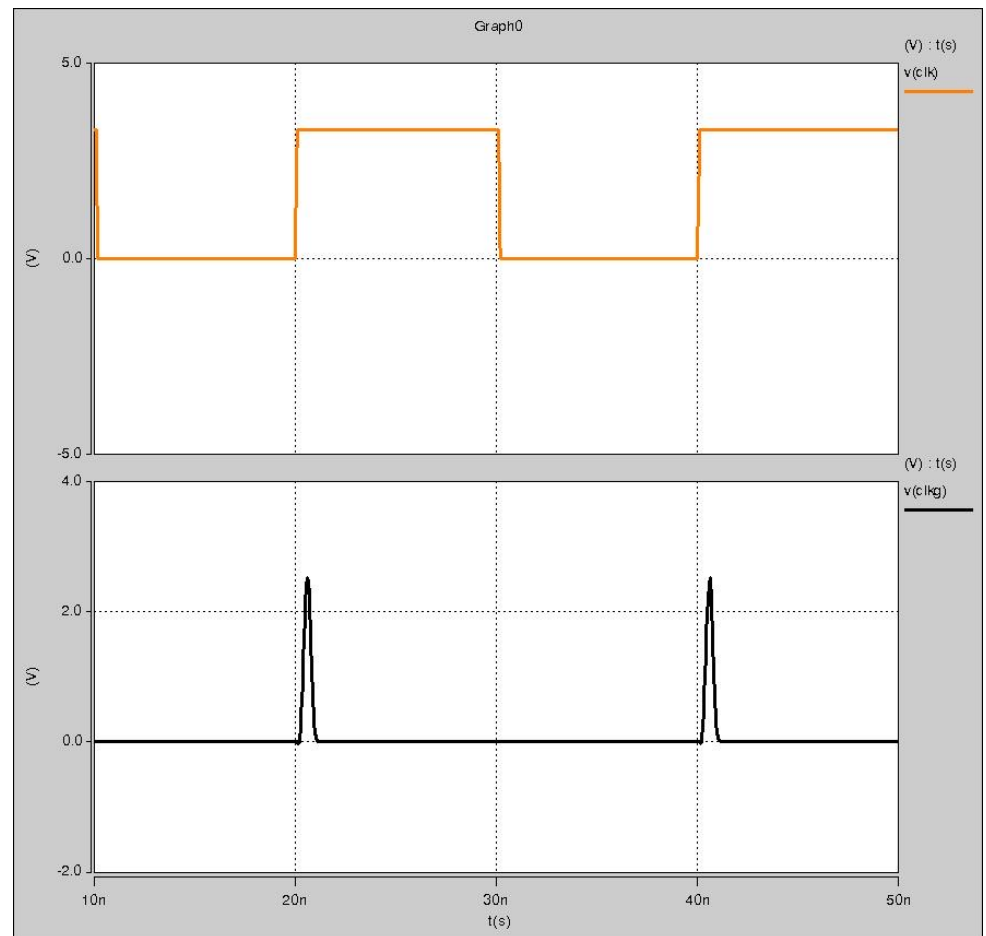
```
.subckt pulso clk clkg vcc
X1 clk  X n1 vcc nand2
X2 n1 clkg      vcc inv
MP2 X  clk vcc vcc pmos l=0.35U W=3.0U
MN2 X  clkg 0 0  nmos l=0.35U W=1.5U
.ends pulso
```




Pulsed Latches

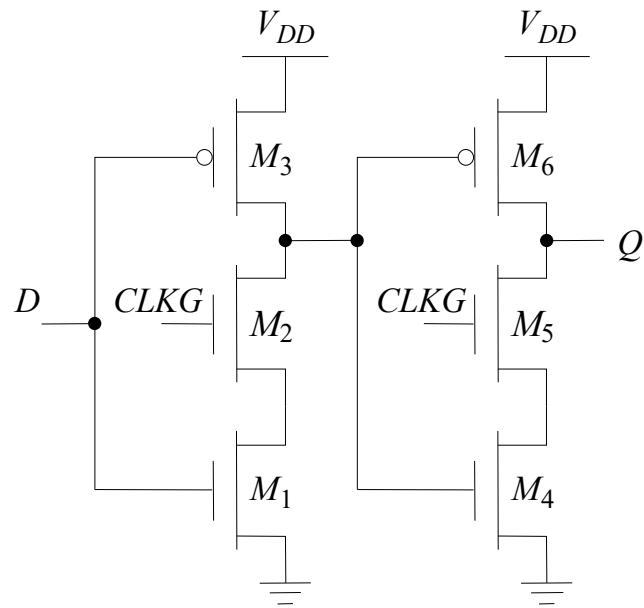

(a) register

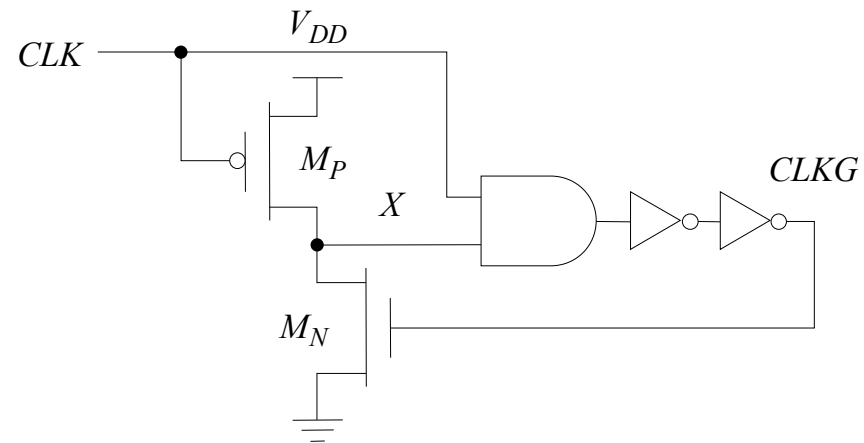


(b) glitch generation

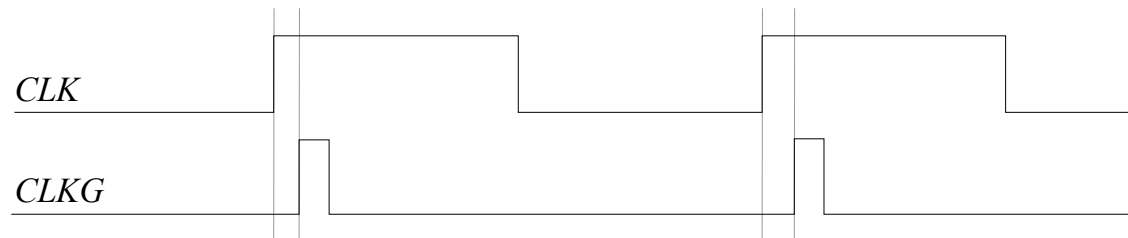

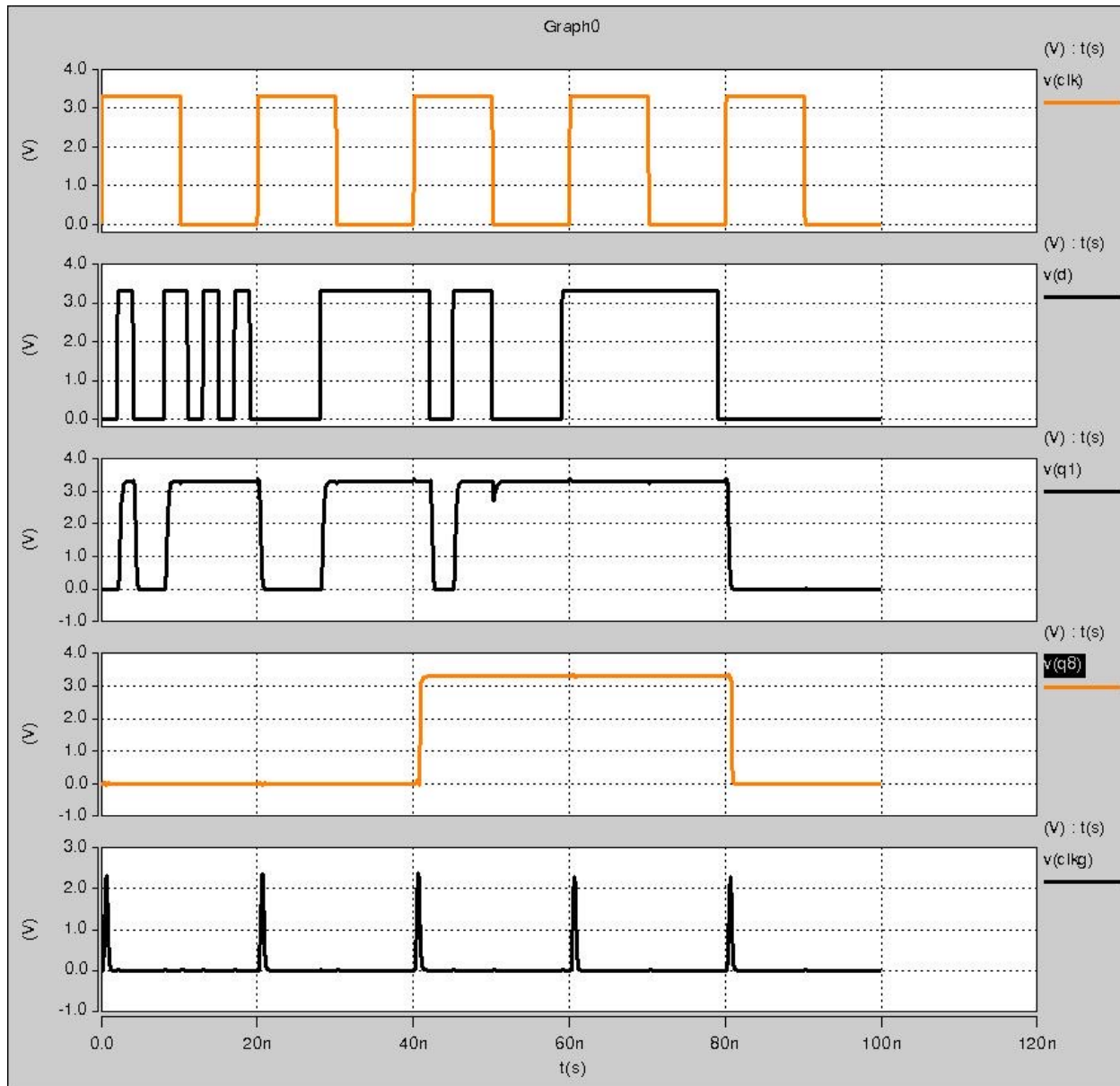(c) glitch clock

Comparação

X1 D q1 clk vcc latch1
X8 D q8 clkg vcc latch1



- Mesma latch, transparente no nível alto, controlada por um clock e por um glitch
- **EFEITO**: quando controlada por glitch atua como mestre escravo
- Razão: tempo que a latch fica transparente é muito curto, não ocorrido "race"
- Menor carga na linha do clock

Pulsed Latches

Hybrid Latch – Flip-flop (HLFF), AMD K-6 and K-7 :


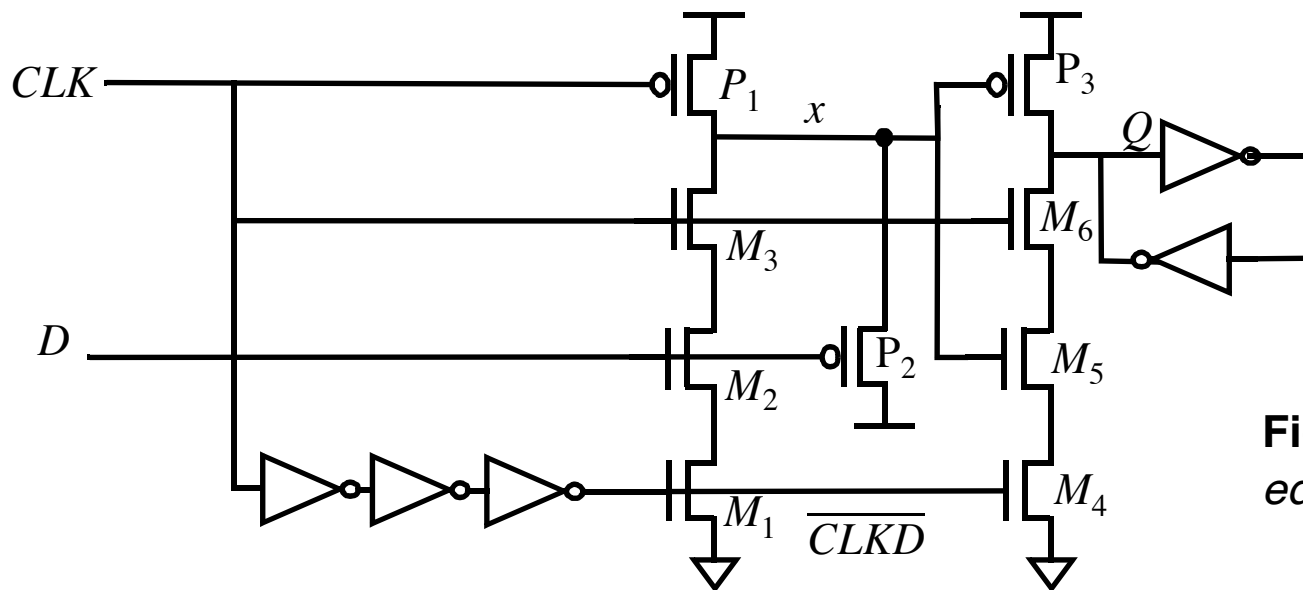


Figure 7.36 Flow-through *positive edge-triggered* register.


Clock = 0

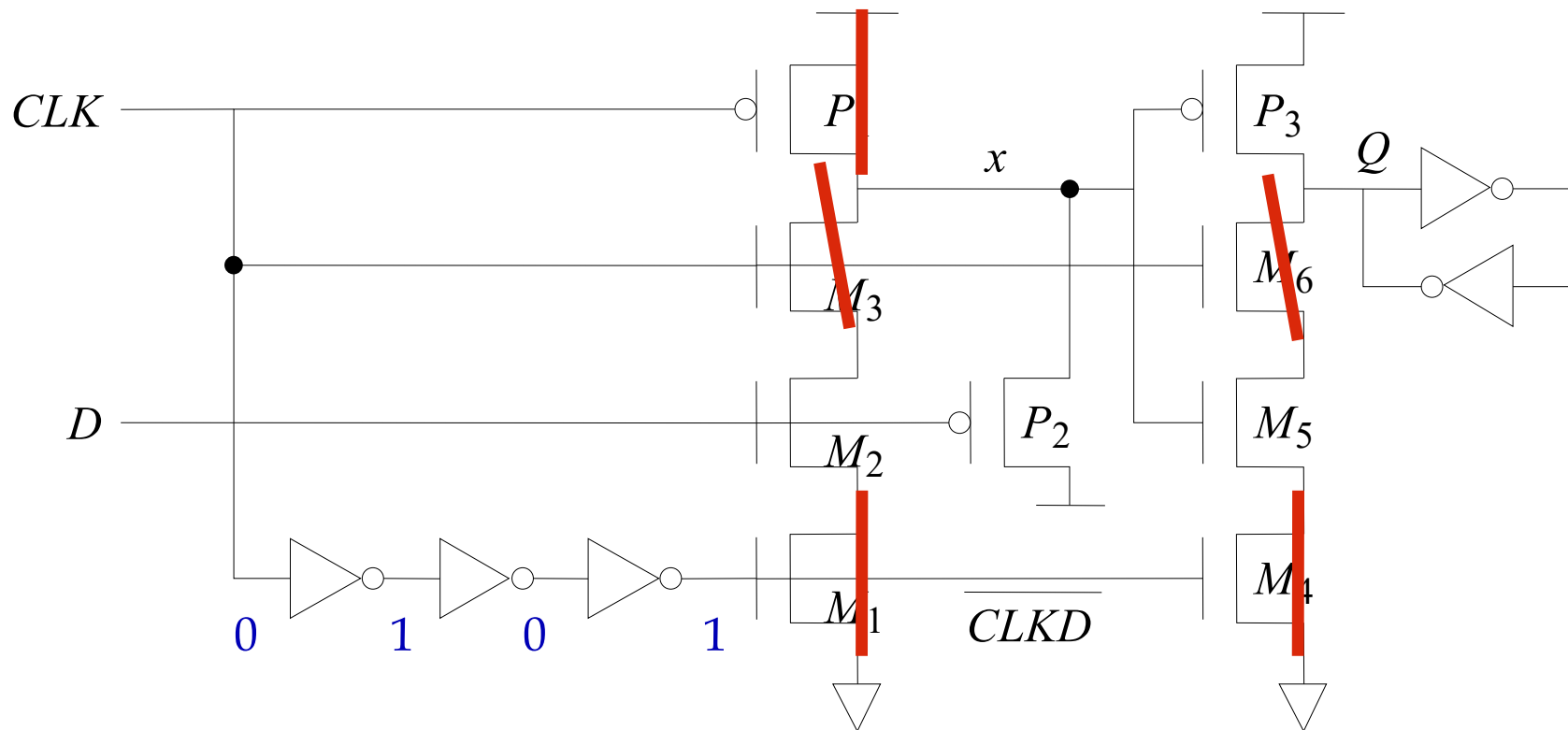X em pré-carga 1 (notar P2, não incomoda pois se conduzir leva x a 1)
Saída Q mantém o estado



Clock sobe por um curto tempo $clk=1$ e $clkd=1$

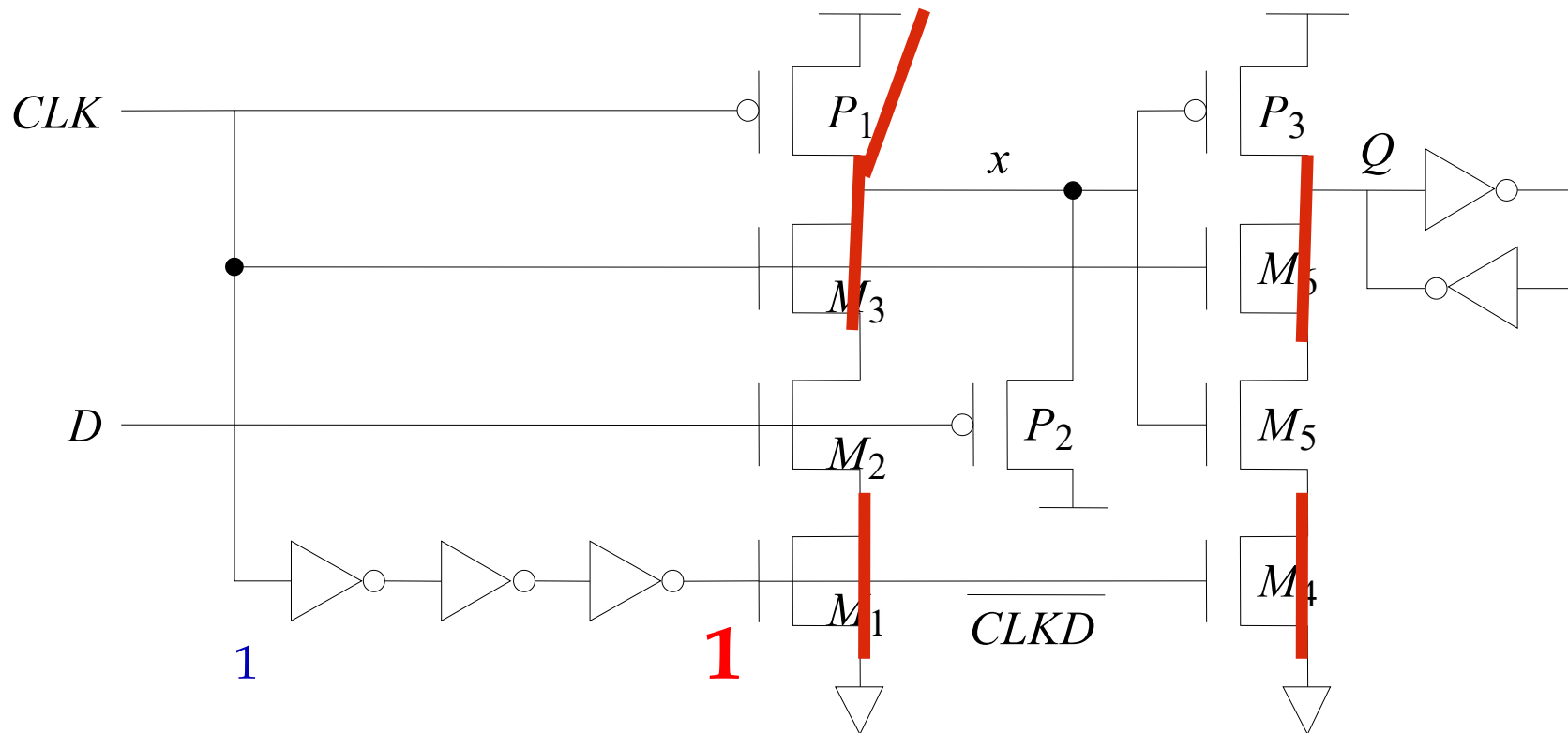
Se $D=1$ descarrega x , se $d=0$ $x=1$. Na prática P2-M2 é um inversor de D .
Par P3-M5 atuam com inversor, e forçam estado de x no par de inversores



Clock = 1


Se $D=0$ $x \leftarrow 1$, não faz P3 conduzir
Se $D=1$ não altera o estado de x

Mantém o estado

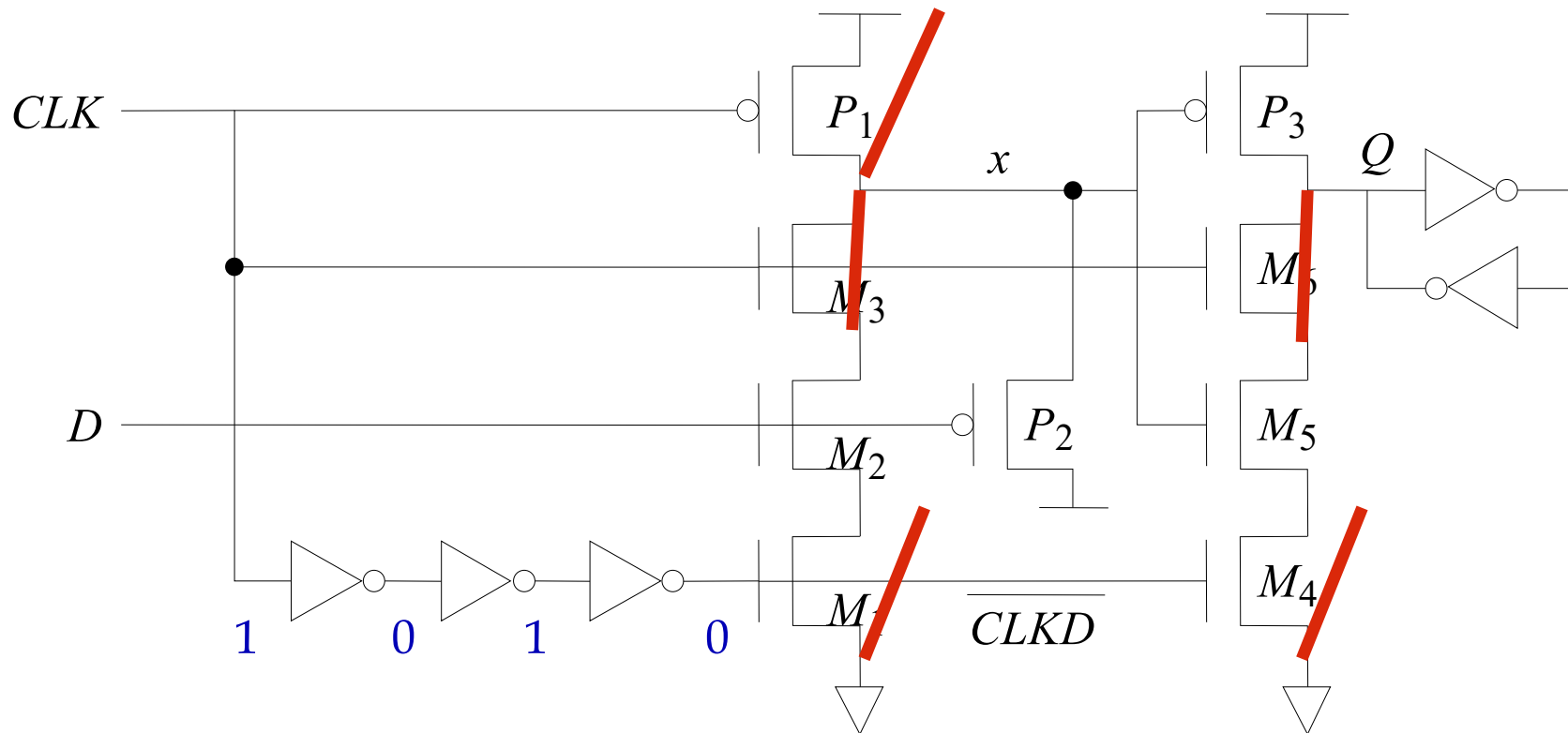


Clock desce clk e clkd iguais a zero (glitch)

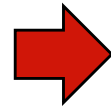Se $D=0$ $x \leftarrow 1$, não faz P3 conduzir
Se $D=1$ não altera o estado de x




Mantém o estado

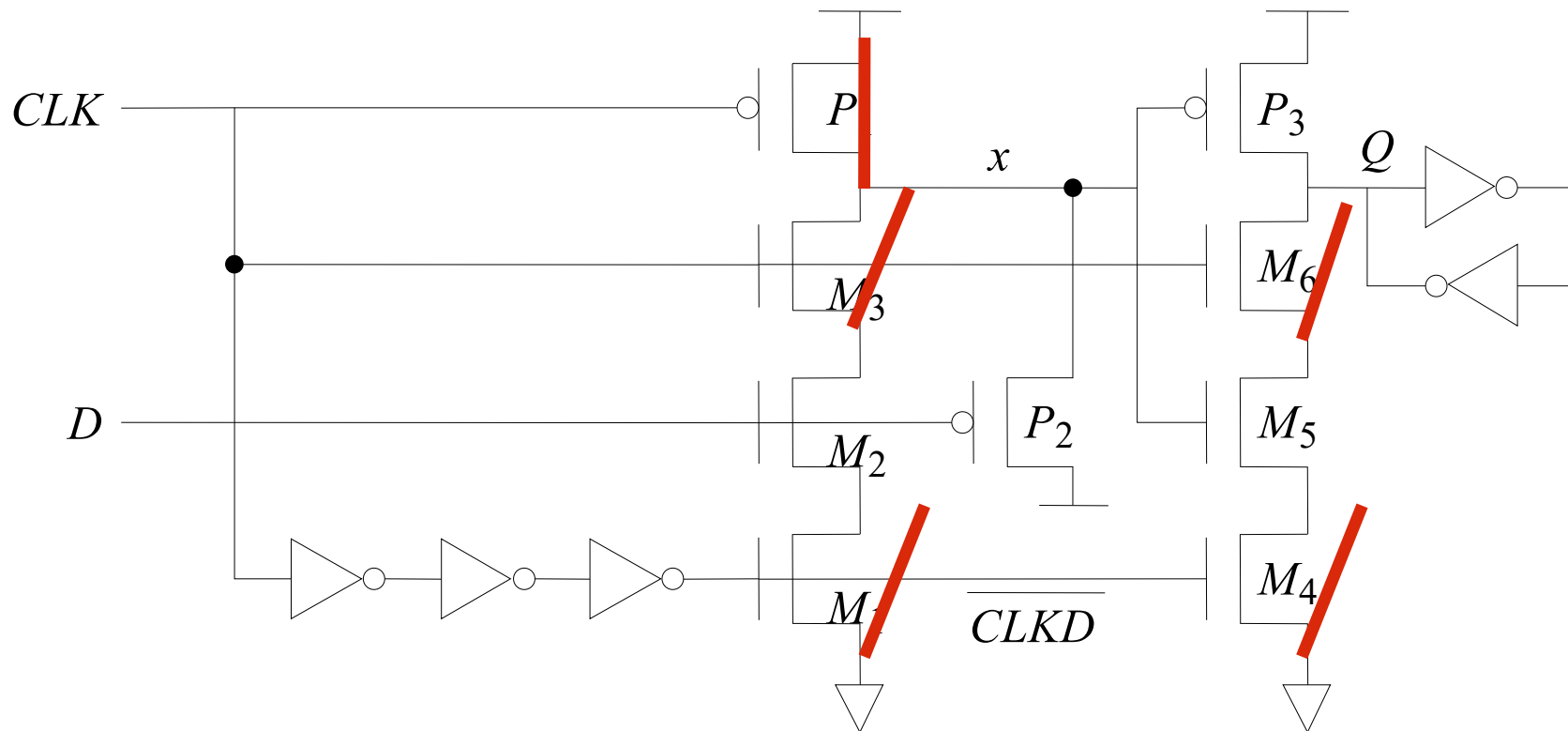


Non-Bistable Sequential Circuits


Schmitt Trigger

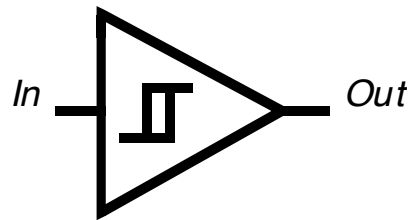

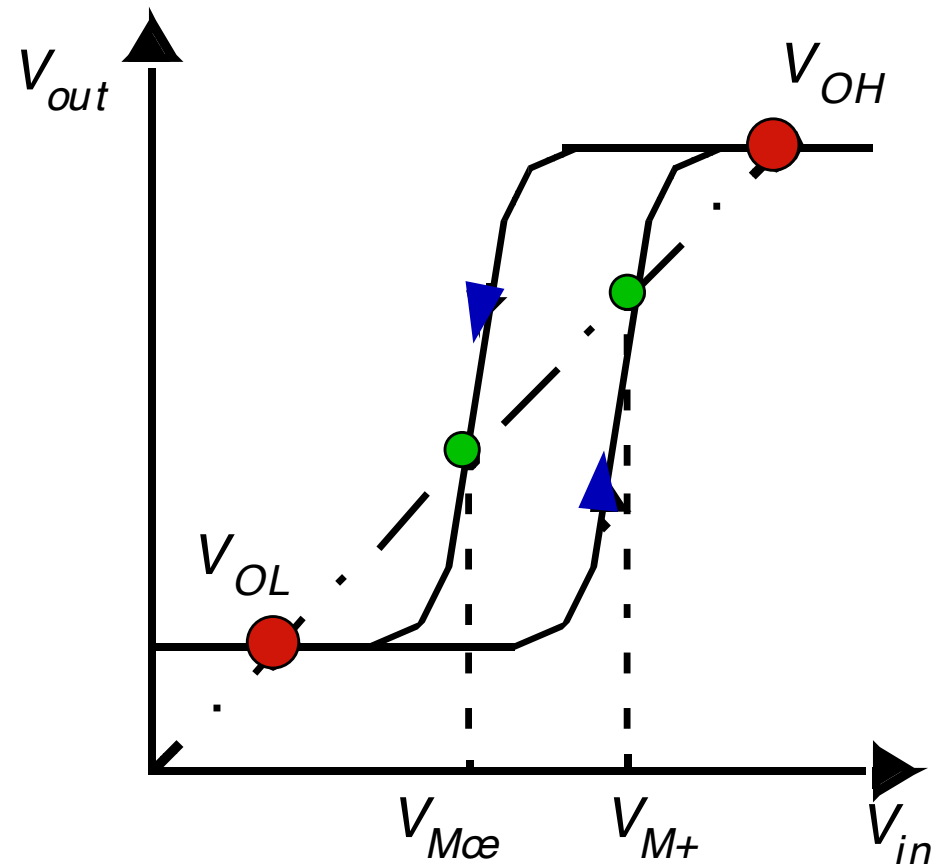
- VTC with hysteresis
- Restores signal slopes



Noise Suppression using Schmitt Trigger

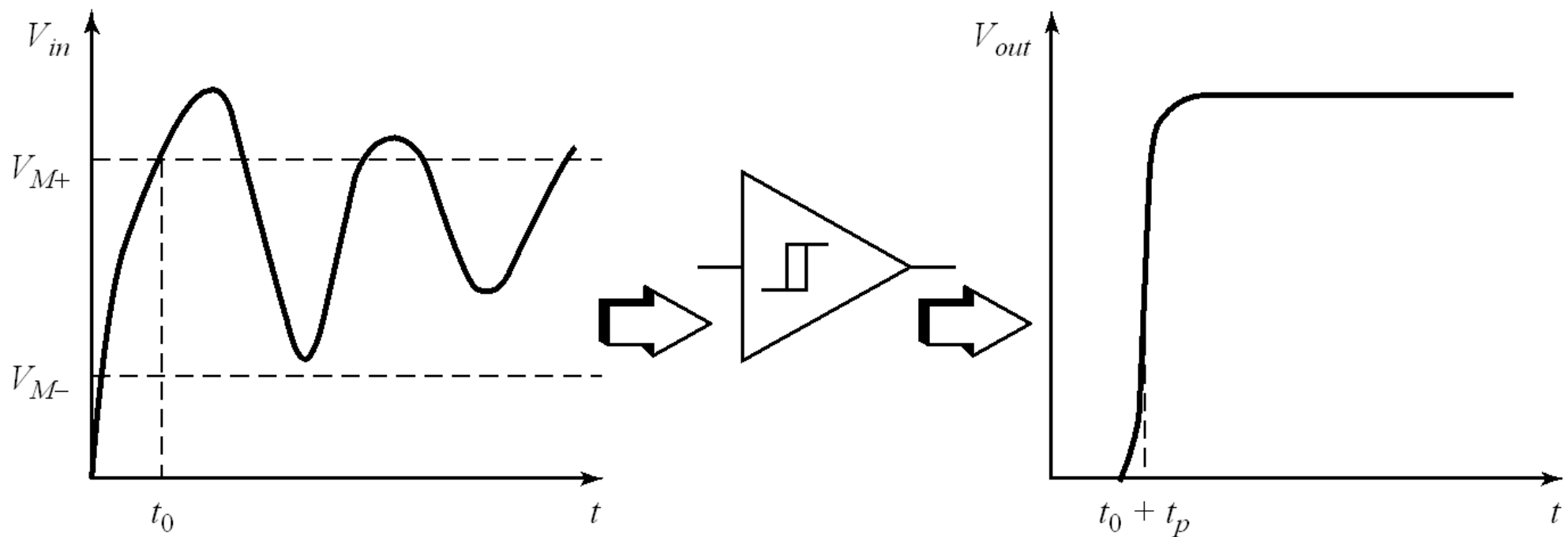

CMOS Schmitt Trigger

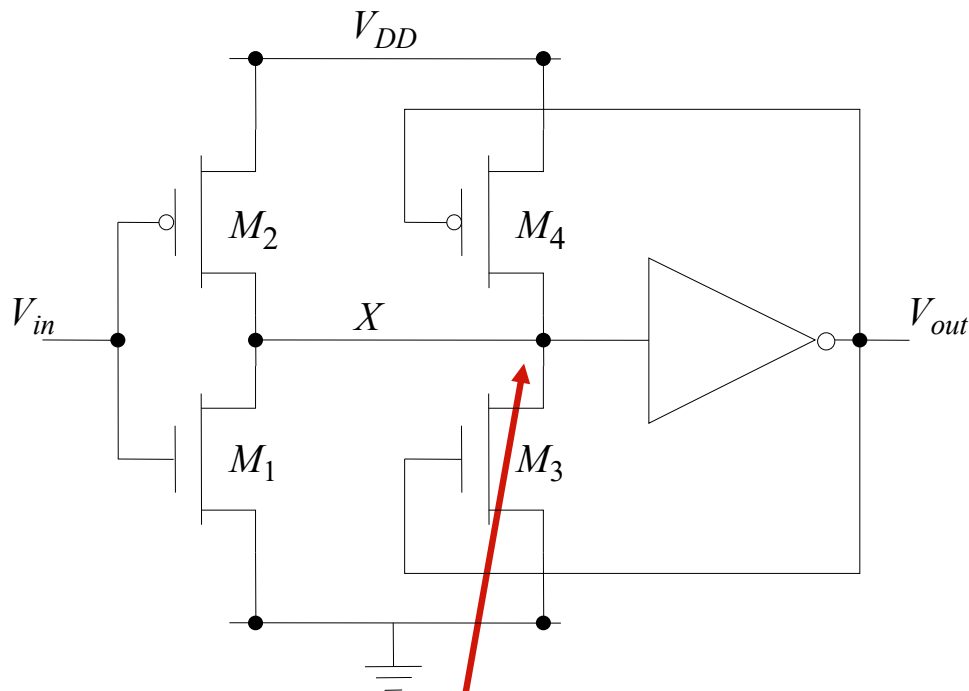


Moves switching threshold of the first inverter

```
.subckt inv in out vcc
MP1 out in vcc vcc pmos l=0.35U W=5.5U
MN2 out in 0 0 nmos l=0.35U W=2.0U
.ends inv
```

```
.subckt SCHMITTRIGGER in out vcc
X1 in X vcc inv
X2 X out vcc inv
MP2 X out vcc vcc pmos l=0.35U W=4U
MN2 X out 0 0 nmos l=0.35U W=2U
.ends SCHMITTRIGGER
```

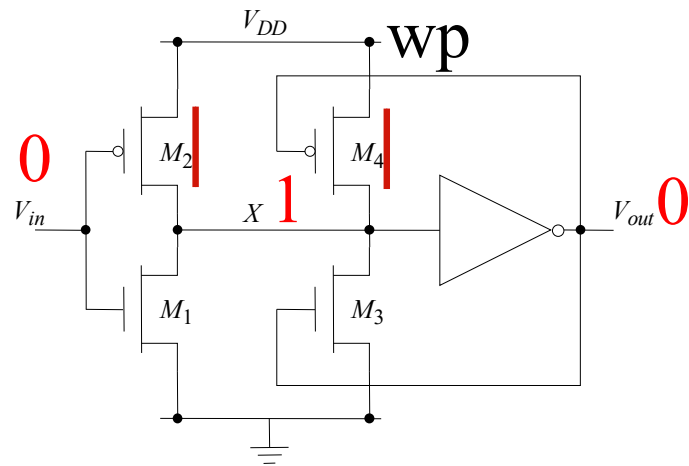
Opera de 2u a 5.5u – mais que 6 microns muito ganho no P e fica em 0



Para passar de 0 para 1:


$$W(M2) > W(M4)$$

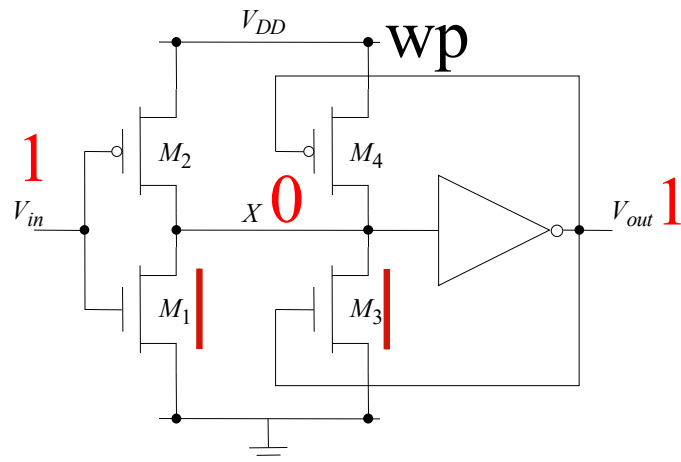Se ganho de M_4 for maior que o ganho de M_2 a saída fica presa em 0




Dual – edge flip flop (dinâmico)

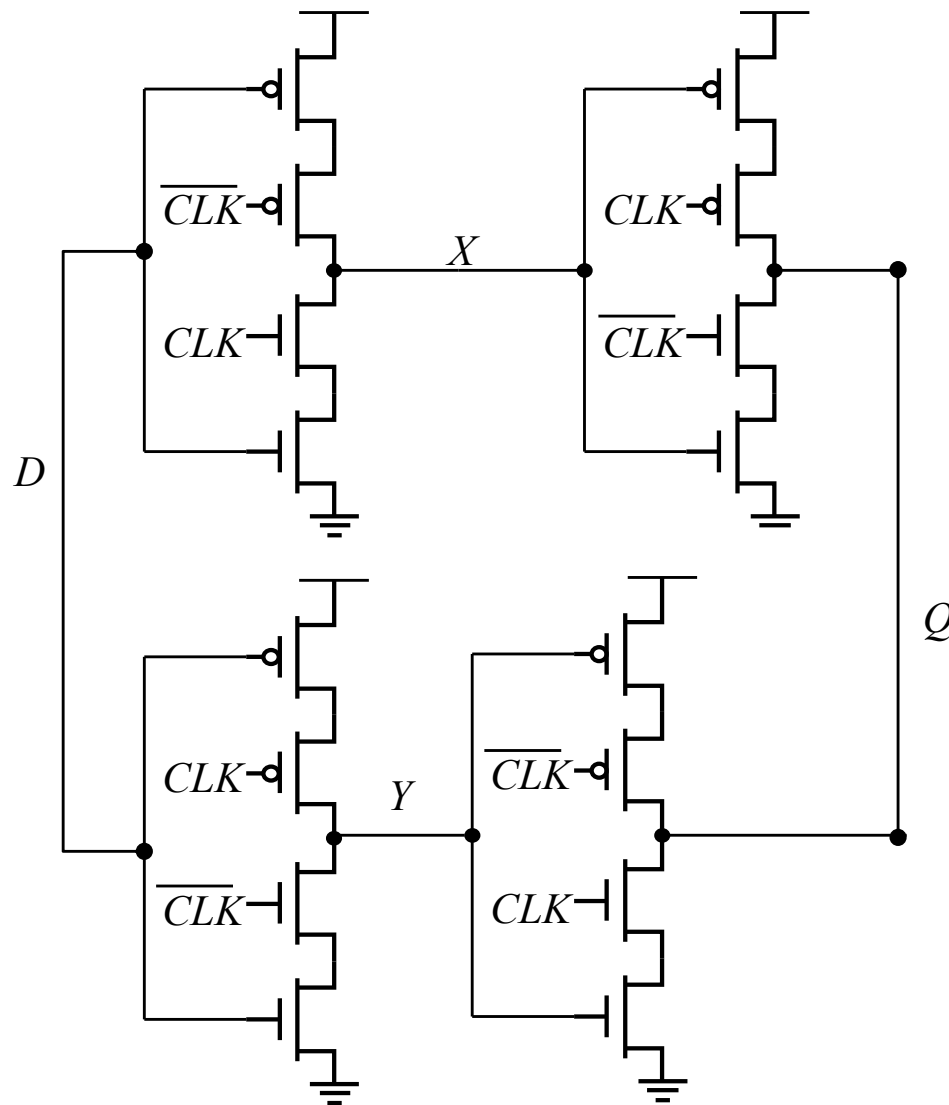- Dual-edge triggered storage element is an edge-sensitive element that captures the value of the input after both low-to-high and high-to-low clock transitions.



Analisar o circuito ao lado

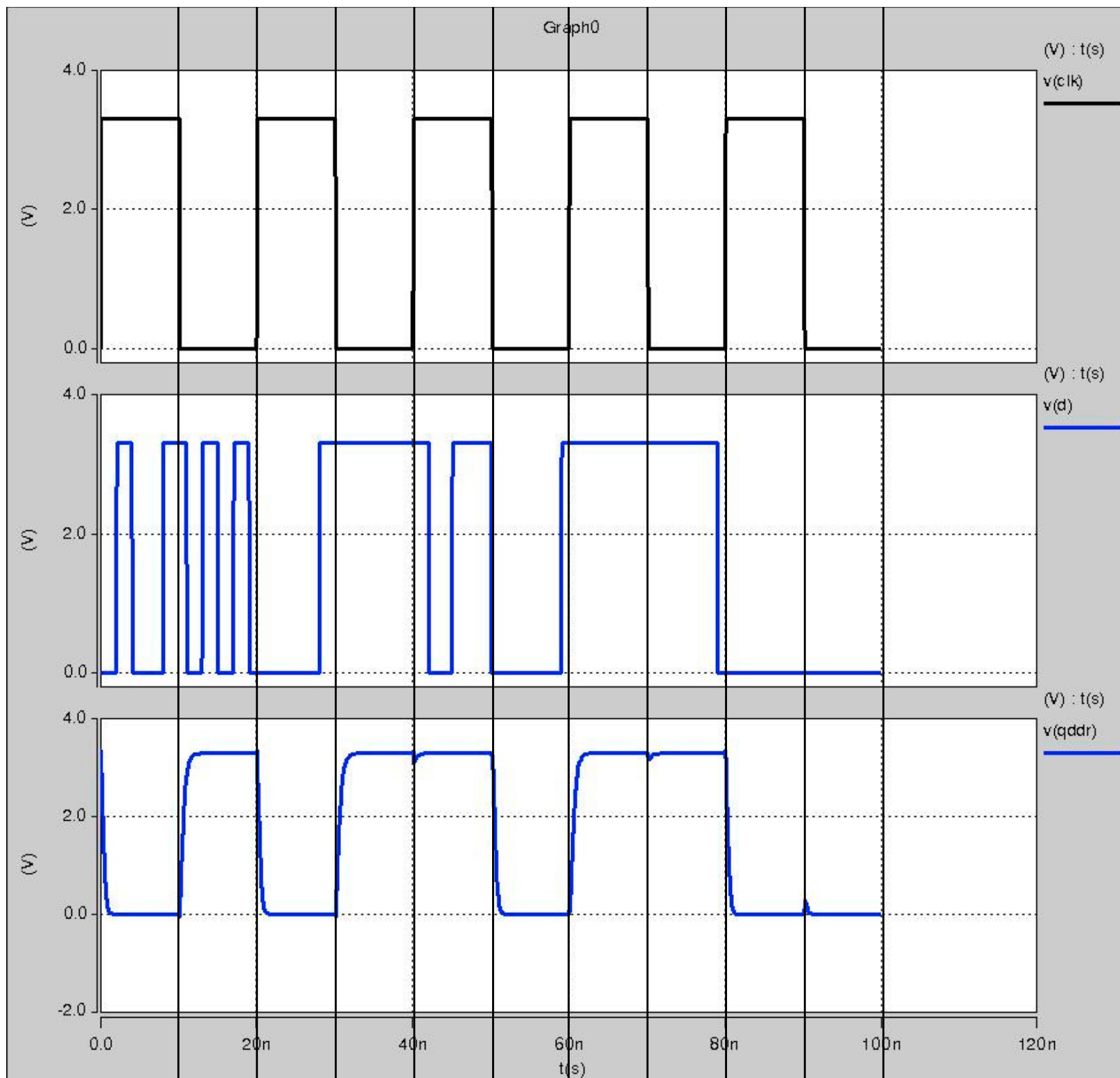



Razor

Os projetistas devem incluir margem de tempo na frequência devido:

- tensão
- temperatura
- variação do processo
- dependência de dados
- imprecisões das ferramentas

Alternativa:

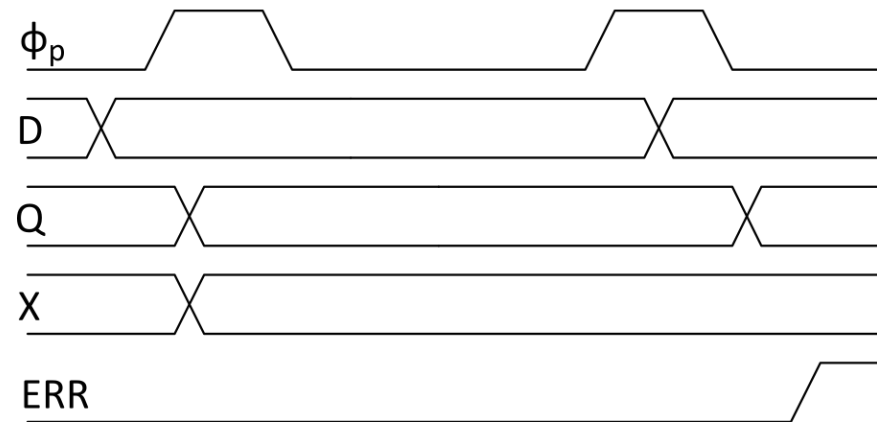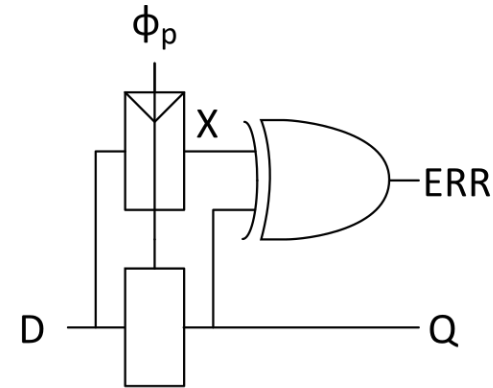- utilizar frequência mais alta e verificar erros falhas
- técnica: **razor**
- pode reduzir o tempo o período em ~30%




Razor (ENADE)

QUESTÃO 43

O razor é uma arquitetura para desempenho better-than-worst-case que usa um registrador especializado, mostrado na figura, que mede e avalia os erros.

O registrador do sistema mantém o valor chaveado e é comandado por um *clock* de sistema *better-than-worst-case*. Um registrador adicional é comandado separadamente por um *clock* ligeiramente atrasado com relação ao do sistema. Se os resultados armazenados nos dois registradores são diferentes, então um erro ocorreu, provavelmente devido a temporização. A porta XOR detecta o erro e faz com que esse valor seja substituído por aquele do registrador do sistema.

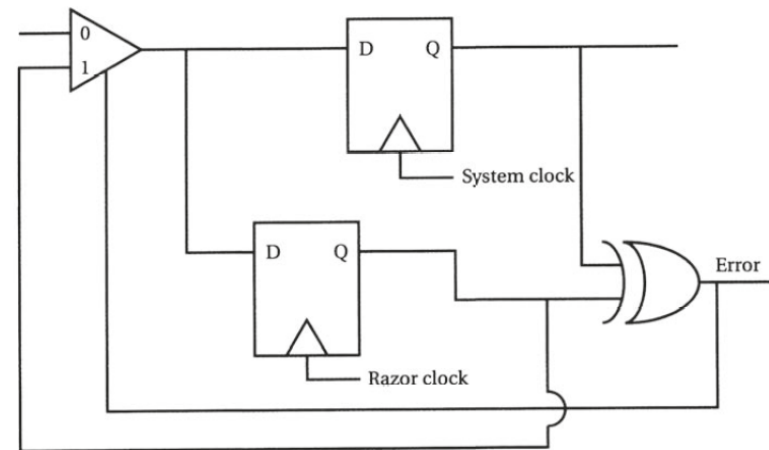


Considerando essas informações, analise as afirmações a seguir.

- I. Sistemas digitais são tradicionalmente concebidos como sistemas assíncronos regidos por um clock.
- II. Better-than-worst-case é um estilo de projeto alternativo em que a lógica detecta e se recupera de erros, permitindo que o circuito possa operar com uma frequência maior.
- III. Nos sistemas digitais, o período de clock é determinado por uma análise cuidadosa para que os valores sejam armazenados corretamente nos registradores, com o período de clock alargado para abranger o atraso de pior caso.

Quais são corretas? Por quê?


Memórias

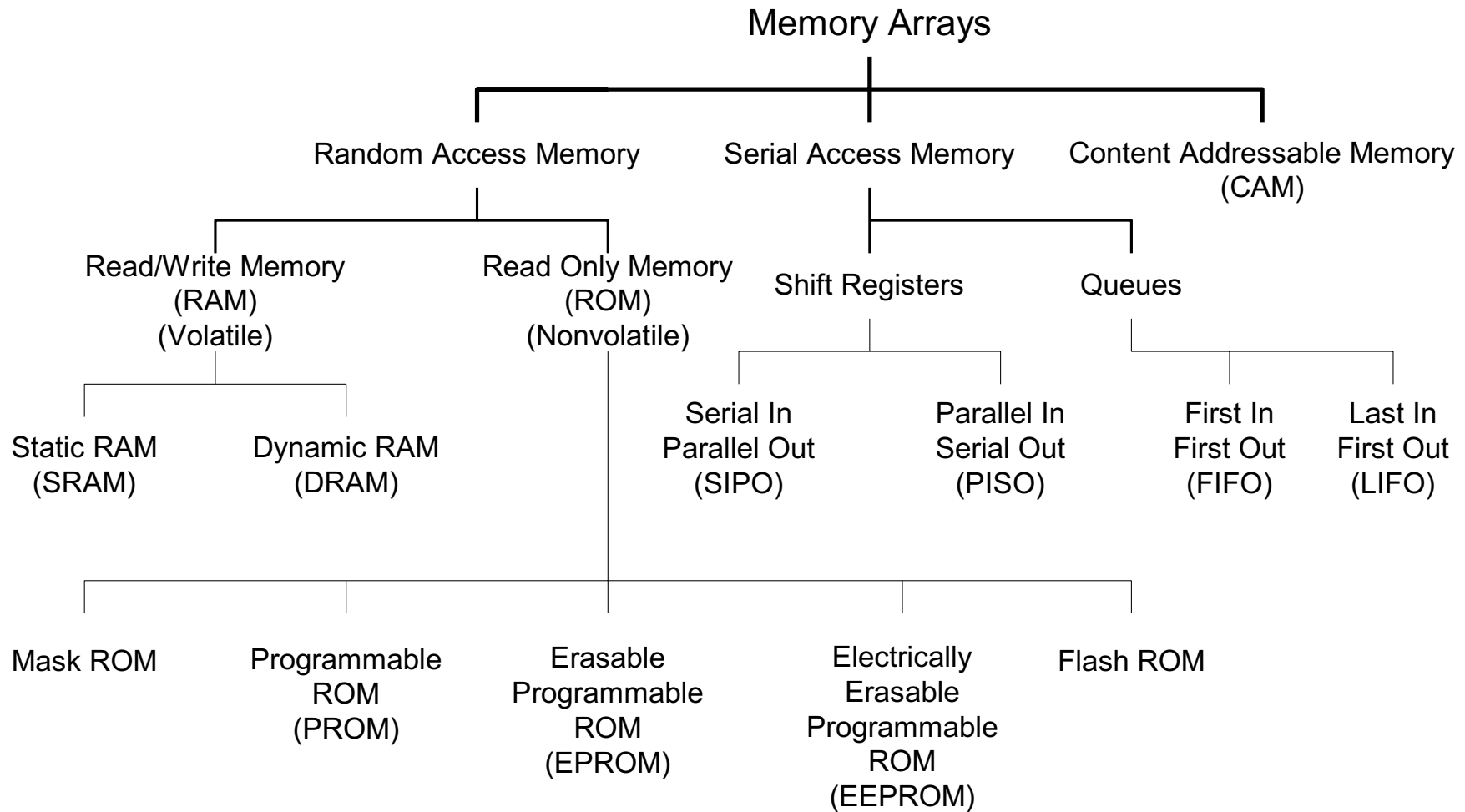

Memórias

Array Architecture

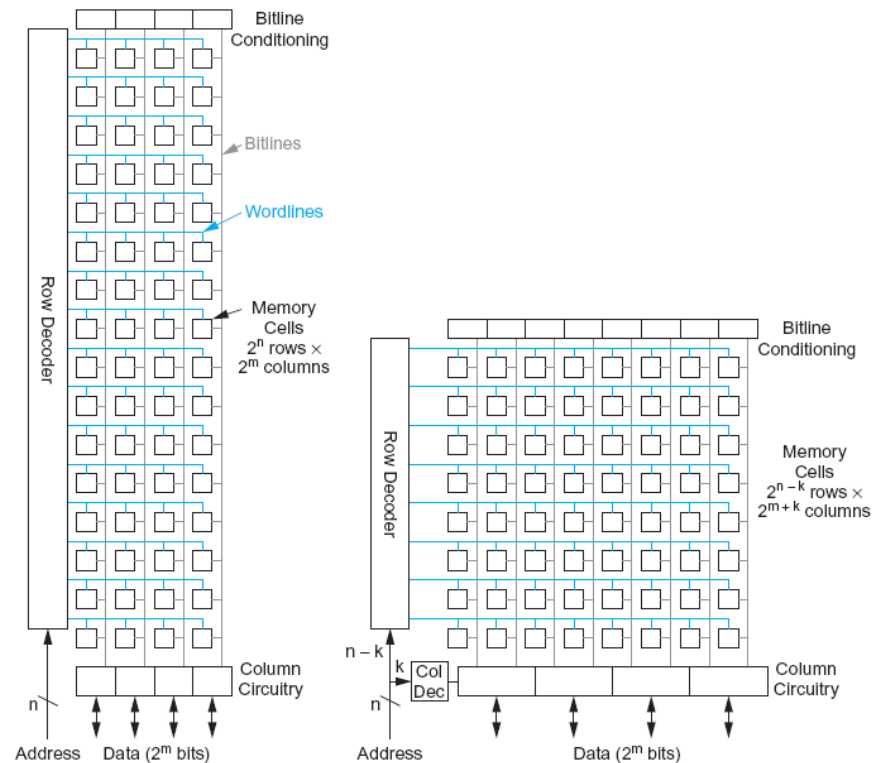
- 2^n words of 2^m bits each
- If $n \gg m$, fold by 2^k into fewer rows of more columns





- Good regularity – easy to design
- Very high density if good cells are used


6T SRAM Cell

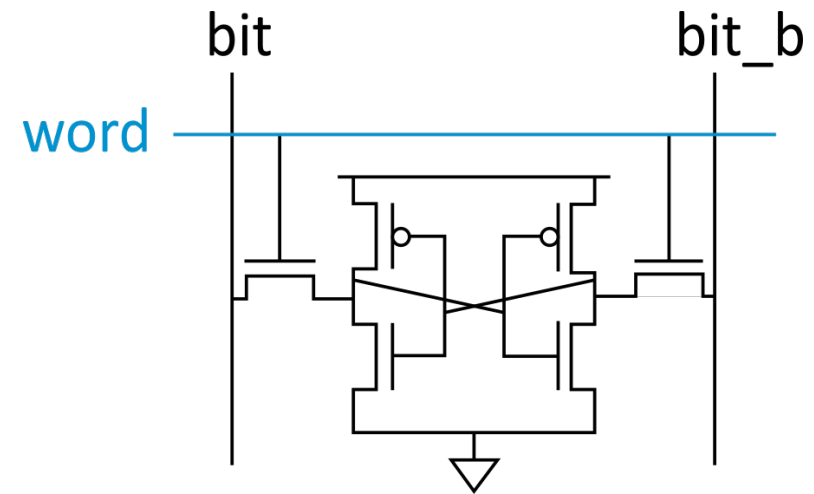- Cell size accounts for most of array size
 - Reduce cell size at expense of complexity
- 6T SRAM Cell
 - Used in most commercial chips
 - Data stored in cross-coupled inverters
- Read:
 - Precharge bit, bit_b
 - Raise wordline
- Write:
 - Drive data onto bit, bit_b
 - Raise wordline





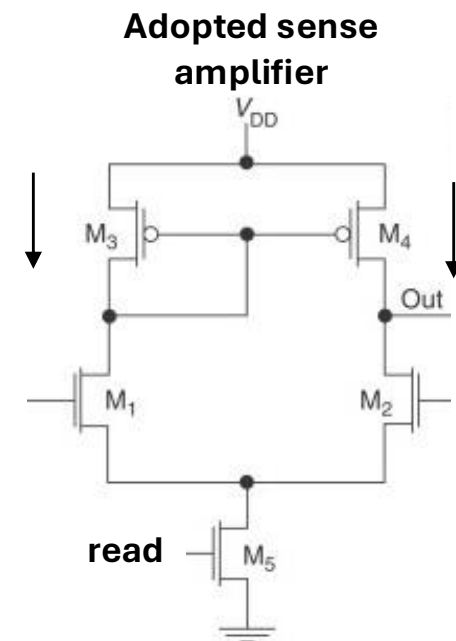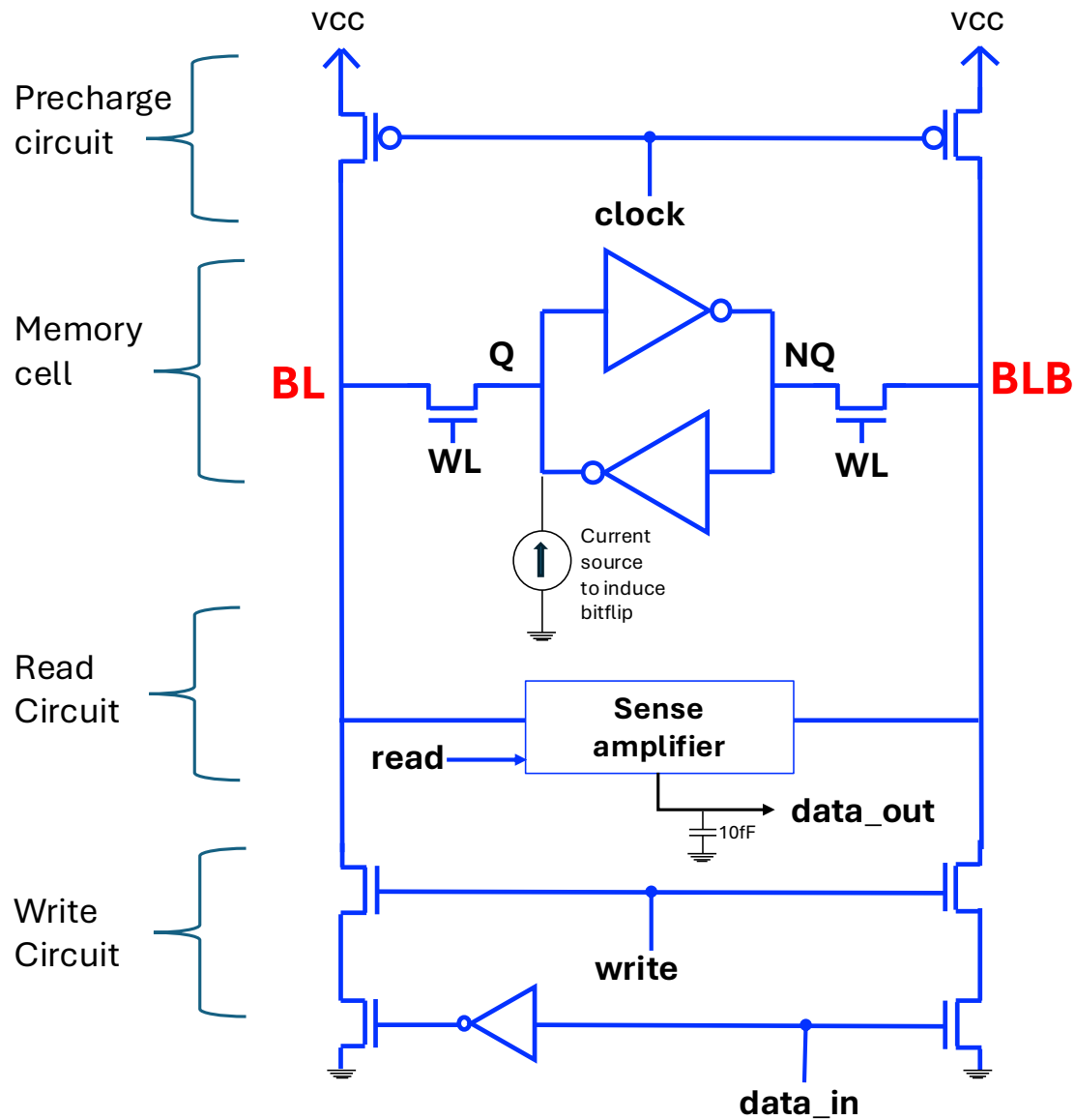

Escrita

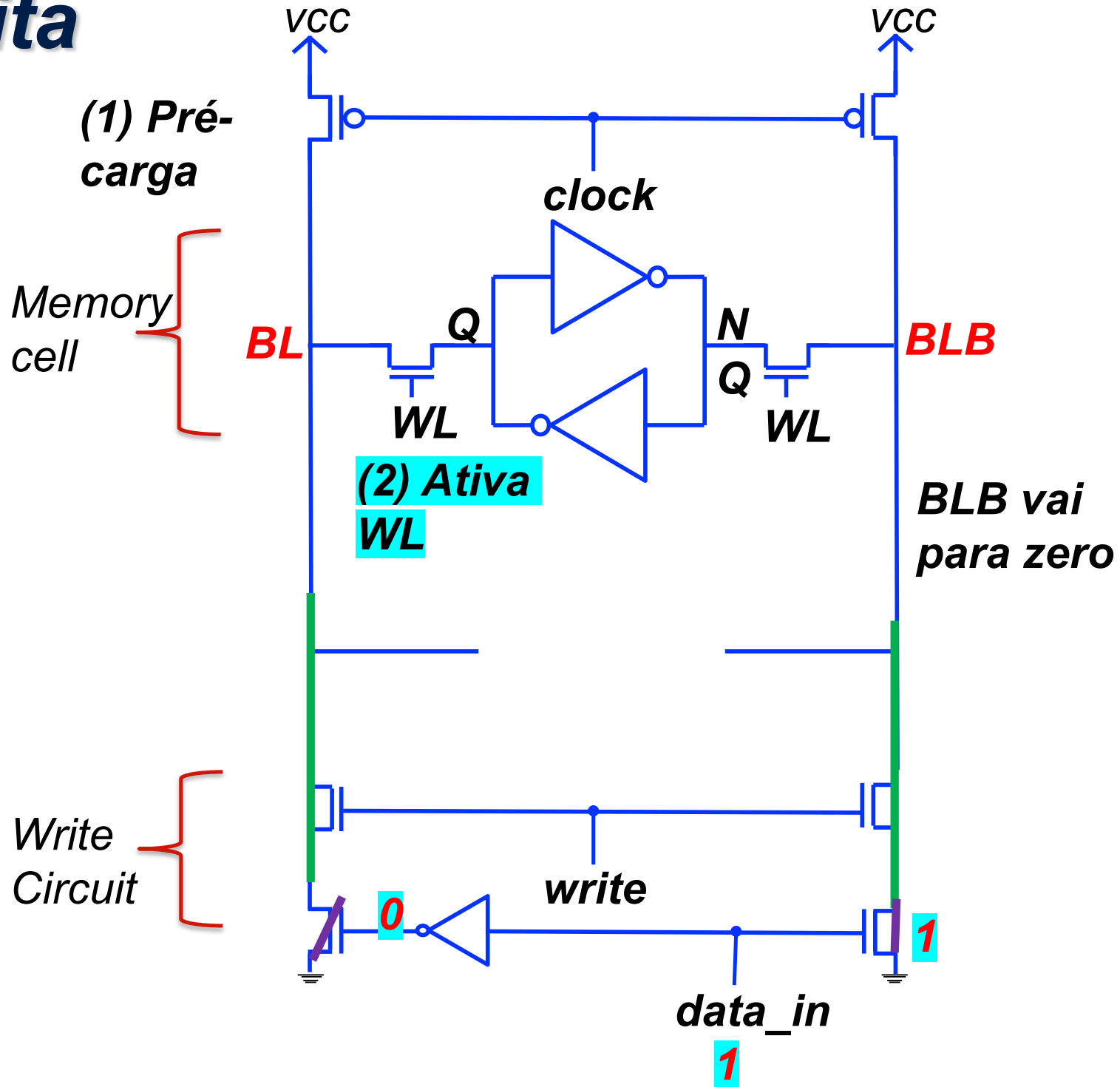

Leitura Diferencial

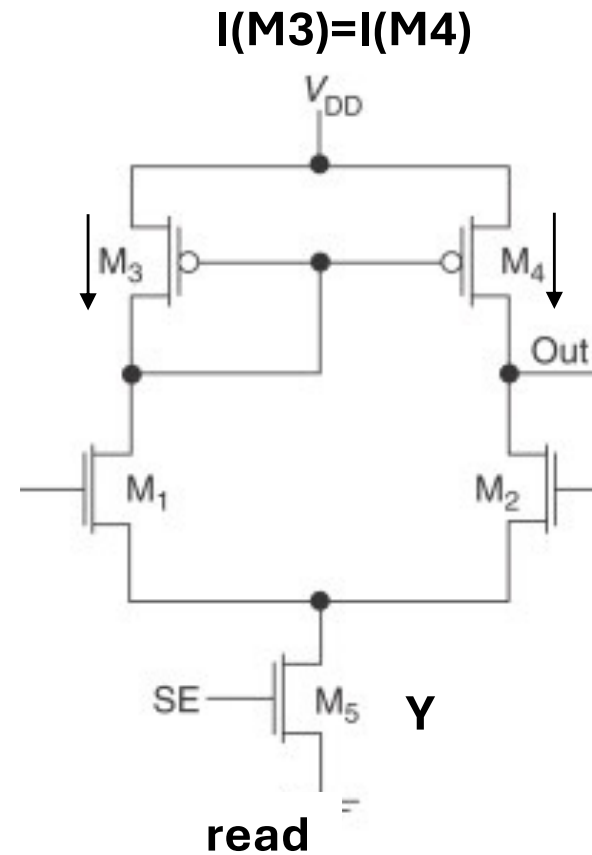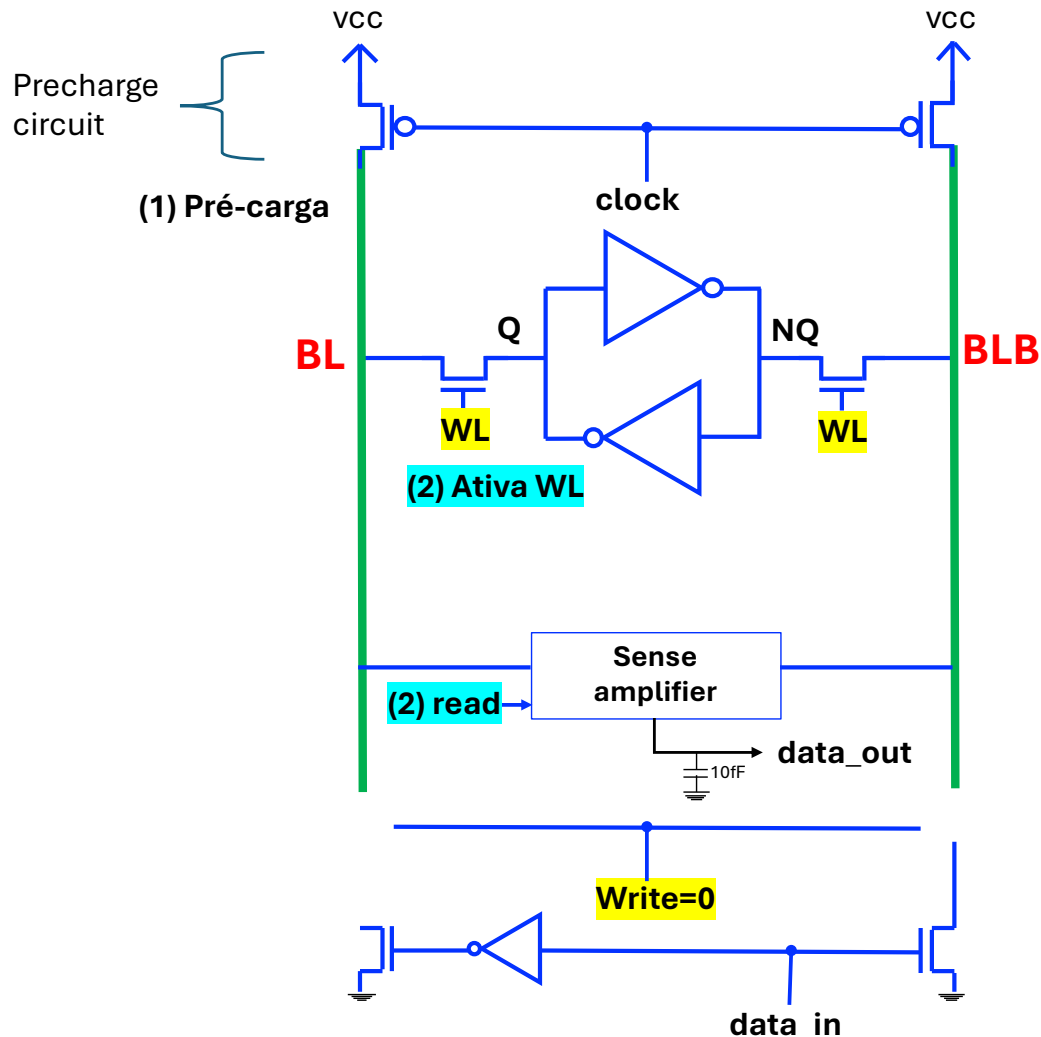

M_3 e M_4 : PMOS formam um **espelho de corrente**.
 M_3 é o transistor de referência e M_4 copia a corrente.

→ Durante a pré-carga: M_1 e M_2 conduzindo e Y devido a M_5 aberto ~1

→ Na leitura

→ se M_1 (BL=1) fecha os P conduzem e saída vai para para 1

→ se M_2 (BLB=1) fecha saída vai para zero